

电工电子工艺实训 指导书

苗汇静 徐秀美 编

山东理工大学

电子工艺实训学生守则

电子工艺实训是一门实践性课程，是理工科学生工程实训的环节之一。通过实训应学到有关电子工艺基础知识，培养一定的实践动手能力和综合能力，培养工程意识和严谨、细致、实干的科学作风。

参加实训的学生应认真听讲，虚心学习，独立动手实践；严格遵守实验室安全操作规程及有关的规章制度；严格遵守课堂纪律，爱护公共财产；加强团结互助精神，树立正确的实训态度和严谨的科学作风。认真、积极、全面地完成实训任务。

为贯彻上述要求，特作以下规定：

1. 必须听从教师指导，严格遵守安全操作规程。不准违章操作，未经教师允许不准启动任何非自用设备、仪器、工具等；操作项目和内容必须按实训要求进行。
2. 必须严格遵守实训课堂纪律。实训中不得擅离工作岗位，不得干与实训无关的事情。
3. 实训教室内不准吸烟、吃零食，不准带无关人员到实训教室活动。
4. 爱护公共财产，丢失工具需照价赔偿。
5. 必须严格遵守考勤制度。
 - (1) 实训期间一律不准请事假，特殊情况需经辅导员或有关领导批准，事前报告实训负责教师。
 - (2) 病假需持医院证明及时请假，特殊情况亦须尽早补交正式证明。否则以旷课论。
 - (3) 凡病事假超过3天，或迟到早退三次以上，或旷课一次（半天）以上，本次实训不能通过。
6. 严格遵守值日制度和自查及互查制度，保证实训环境良好。

目 录

实训项目一 安全用电.....	1
实训项目二 电子元器件的识别与测试.....	4
实训项目三 锡焊技术.....	7
实训项目四 常用电子仪器仪表使用.....	9
实训项目五 多路输出稳压电源及充电器的设计与焊接调试.....	12
实训项目六 表面安装技术（SMT）	15
实训项目七 SMT 产品安装工艺	20
实训项目八 电子实训产品.....	27
实训项目九 常用低压电器的识别.....	30
实训项目十 电动机单向转动控制电路.....	33
实训项目十一 电动机正反转控制电路.....	36
实训项目十二 电动机星—三角降压起动控制电路.....	39

实训项目一 安全用电

一、目的

让学生学会安全用电，以保证电子工艺实训及以后用电安全。

二、要求

掌握安全用电常识，养成科学、严谨的用电习惯。

三、安全用电常识和操作规程

1. 触电形式

(1) 单相触电：在中性点接地的电网中，当人体接触到带电设备或线路中的某一相导体时，一相电流通过人体经大地回到中性点，这种触电形式称为单相触电。

(2) 双相触电：当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时，电流从一相导体通过人体流入另一相导体，构成一个闭合回路，这种触电形式称为两相触电。

(3) 间接触电：平时人体接触正常的家用电器设备时，不会发生触电事故，只有当设备发生故障或漏电时，才可能引起触电，这种触电形式称为间接触电。

(4) 静电触电：在日常的检修或科研工作中，有时会发生电器设备已经断开电源，但在接触设备某些部分时会发生触电现象，这种触电形式称为静电触电。这主要是由高压大容量电容器放电引起的，或者是因摩擦而产生静电的情况下所引起的有一定危险的触电现象，特别是质量好的电容器能够长期储存电荷，容易被忽略，因此在检修这类设备时，应事先放电后再检修。

(5) 跨步电压：在故障设备附近，例如电线断落在地，在接地周围存在电场，当人们走近这一区域时，将因跨步电压存在而使人体触电。此时应该采取单足跳跃远离电线断落处，脱离危险区。

2. 电流强度对人体的影响

(1) 感应电流：当通过人体的交流电流达到 0.6~1.5 毫安时，触电者便感到微麻和刺痛，这一电流值一般称为人对电流有感觉的临界值，简称感知电流。感知电流的大小因人而异，成年男性，平均感知电流约为 1.1 毫安，成年女性约为 0.7 毫安。

(2) 摆脱电流：人触电后能自主摆脱电源的最大电流，称为摆脱电流。摆脱电流也因人而异，成年男性，平均摆脱电流约为 16 毫安，成年女性约为 10.5 毫安。

(3) 致命电流：在较短时间内危及生命的电流称为致命电流。人体通过数十毫安以上的工频交流电流，既可能引起心室颤动或心脏停止跳动，也可能导致呼吸中止。

3. 触电部位

(1) 中枢神经和心脏最危险(从左手到前胸)。

(2) 其次是右手到脚。

(3) 再次是左手到右手。

(4) 左脚到右脚的伤害相对较小。

4. 电压对人体的影响

(1) 人体的安全电压为 36V。

(2) 当电压很高而电阻又相对较小时，会导致电流升高。因此高压对人体是有害的。

(3) 一般高压设备在 250V 以上，低压设备在 250V 以下。

5. 触电急救

触电急救必须分秒必争，立即就地进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗部门联系，争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前，不应放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏擅自判定伤员死亡，放弃抢救。只有医生有权做出伤员死亡的诊断。

(1) 脱离电源的方法

触电急救的第一步是使触电者迅速脱离电源，因为电流对人体的作用时间越长，对生命的威胁越大。

① 脱离低压电源的方法

脱离低压电源可用“拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫”五字来概括。

拉：指就近拉开电源开关。

切：当电源开关距触电现场较远，或断开电源有困难，可用带有绝缘柄的工具切断电源线。切断时应防止带电导线断落触及其他人。

挑：当导线搭落在触电者身上或压在身下时，可用干燥的木棒、竹竿等挑开导线，或用干燥的绝缘绳套拉导线或触电者，使触电者脱离电源。

拽：救护人员可戴上手套或在手上包缠干燥的衣物等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。如果触电者的衣物是干燥的，又没有紧缠在身上，不至于使救护人直接触及触电者的身体时，救护人才可用一只手抓住触电者的衣物，将其拉开脱离电源。

垫：如果触电者由于痉挛，手指紧握导线，或导线缠在身上，可先用干燥的木板塞进触电者的身下，使其与地绝缘，然后再采取其他办法切断电源。

② 脱离高压电源的方法

由于电源的电压等级高，一般绝缘物品不能保证救护人员的安全，而且高压电源开关一般距现场较远，不便拉闸。因此，使触电者脱离高压电源的方法与脱离低压电源的方法有所不同。

立即电话通知有关部门拉闸停电；如果电源开关离触电现场不太远，可戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋，使用相应电压等级的绝缘工具，拉开高压跌落式熔断器或高压断路器；抛掷裸金属软导线，使线路短路，迫使继电保护装置动作，切断电源，但应保证抛掷的导线不触及触电者和其他人。

③ 注意事项

应防止触电者脱离电源后可能出现的摔伤事故；未采取绝缘措施前，救护人不得直接接触触电者的皮肤和潮湿衣服；救护人不得使用金属和其他潮湿的物品作为救护工具；为使触电者与导电体解脱，最好用一只手进行，以防救护人触电；夜间发生触电事故时，应解决临时照明问题，以利救护。

(2) 现场救护

触电者脱离电源后，应立即就近移至干燥通风处，再根据情况迅速进行现场救护，同时应通知医务人员到现场。

① 触电者所受伤害不太严重如触电者神智清醒，只是有些心慌、四肢发麻、全身无力，一度昏迷，但未失去知觉，可让触电者静卧休息，并严密观察，同时请医生前来或送医院救治。

② 触电者所受伤害较严重触电者无知觉、无呼吸，但心脏有跳动，应立即进行人工呼吸；如有呼吸，但心脏跳动停止，则应立即采用胸外心脏按压法进行救治。

③ 触电者所受伤害很严重触电者心脏和呼吸都已停止、瞳孔放大、失去知觉，应立即按心肺复苏法（通畅气道、人工呼吸、胸外心脏按压），正确进行就地抢救。

6. 安全用电操作规程

- (1) 使用电烙铁等发热电器时，必须配备铁支架，防止烫坏设备及发生火灾。
- (2) 不得带负载合闸，必须在电气设备关机状态下合闸。
- (3) 电气设备机电能源线路出现异常情况时，应首先切断电源，不得带电行动，绝对不准自行拆修。
- (4) 不得用湿手接触开关、插座、灯头、刀闸等电器设备，更不要用湿布去擦拭和用水冲洗电气设备。
- (5) 发现有人触电，应立即切断电源，用二氧化碳或四氯化碳灭火器灭火，不可用泡沫灭火器或水进行灭火。
- (6) 使用台灯，更换螺口灯泡时，不要触及金属部分，并切断电源。使用仪器设备时，不要触及金属部分。
- (7) 离开实验台时，必须关掉仪器设备的电源，切断实验台总电源。

实训项目二 电子元器件的识别与测试

一、实训目的

1. 了解常用电子元器件（如：电阻、电容、电感、变压器、二极管、三极管、单结管、晶闸管、数码管、接插件、开关、集成电路、电声器件等）的种类、结构、参数、性能等。
2. 学会识别、选用、测量、安装各类电子元器件。

二、实训器材

1. 数字万用表。
2. 各种常用电子元器件。
3. 电子元器件展板。
4. 多媒体设备等。

三、电子元器件的识别与测试

特殊的元器件检测需要多种通用或专用测试仪器，一般性的技术改造和电子制作，利用万用表等普通仪表对元器件检测，也可满足制作要求。

1. 电阻器

- (1) 根据电阻器上的标志识别电阻器的阻值。
- (2) 用万用表准确测量电阻器的阻值。

2. 电位器

- (1) 用万用表测量电位器固定端的阻值。
- (2) 用万用表检测电位器活动端的性能。

3. 电容器

- (1) 根据电容器的标志识别电容器的容量。
- (2) 用万用表（具有电容测量档的数字万用表）测量电容器的容量。
- (3) 小电容 ($C \leq 0.1\mu F$) 可测短路、断路、漏电故障。常用测电阻的方法：正常情况下，电阻为无穷大，若电阻接近或等于零，则电容短路；若为某一数值，则电容漏电。

(4) 电解电容正负极性的判断

- ①引脚较长的一端为“+”极，引脚较短的一端为“-”极。
- ②标有“-”标志的一端为“-”极。

③用万用表判断：用红、黑表笔接触电容器的两引脚，记住漏电电流的大小。然后将电容器的正、负引脚短接一下，将红、黑表笔对调后，再测漏电电流，漏电电流小的一次，与黑表笔相接的引脚为“+”极。

(5) **注意：**由于电容器具有储存电荷的能力，因此，在测量或触摸大电解电容器时，要先将两个引脚短路一下(方法是：手拿带有塑料柄的螺丝刀，然后用金属部分将引脚短路)，以将电容器中存储的电荷泻放，否则，可能会损坏测试仪表或出现电击伤人的意外情况。

4. 电感器

- (1) 根据电感器的标志识别电感器的电感量。
- (2) 用万用表（具有电感测量档的数字万用表）测量电感器的电感量。
- (3) 电感线圈的测量：可用万用表的欧姆档测线圈的直流电阻，若电阻为零或接近零，则说明线圈短路或局部短路；若电阻为无穷大，则说明线圈断路。
- (4) 注意：在测电感器时，数字万用表的量程选择很重要，最好选择接近标称电感量的量程去测量；否则测试结果将会与实际值有很大的误差。

5. 变压器

(1) 初、次级绕组的判别：电源变压器的初级绕组引脚和次级绕组引脚通常是分别从两侧引出的，并且初级绕组多标有220V的字样，次级绕组则标出额定输出值，如：15V、24V、35V等。对于输出变压器，初级绕组电阻值通常大于次级绕组电阻值。

(2) 线圈通/断的检测：用万用表检测变压器线圈绕组两个接线端子之间的电阻值，若某个绕组的电阻值为无穷大，则说明该绕组有断路性故障。

若电源变压器发生短路性故障时，主要现象是发热严重和次级输出电压失常。

(3) 直流电阻的检测：可用万用表测量变压器绕组的电阻值。一般情况下，输入变压器的电阻值较大，初级多为百欧姆，次级多为 $1\sim 200\Omega$ 。输出变压器的初级多为几十~上百欧姆，次级多为零点几~几欧姆。

6. 二极管

(1) 二极管简介

二极管(Diode)是常用半导体组件之一。二极管有正、负两个引脚。正端称为阳极A，负端称为阴极K。二极管内部由一个PN结构成，具有单向导电性，电流只能从阳极流向阴极。二极管种类很多，二极管的电路符号如图2-1所示。



图2-1 二极管的电路符号

(2) 二极管的识别

- ①普通二极管：在电路中常用“VD”或“D”表示，有标记的一端为“-”极。
- ②稳压二极管：在电路中常用“ZD”表示，有标记的一端为“-”极。
- ③金属封装二极管：螺母部分通常为“-”极。
- ④发光二极管：通常用引脚长短来识别，长脚为“+”极，短脚为“-”极。还可以用内部电极来识别，一般来说，电极较小、个头较矮的一个为“+”极，电极较大的一个为“-”极。对于贴片发光二极管，有缺口的一端为“-”极。

(3) 二极管的测试

- ①测试二极管的正向压降：用数字万用表的二极管档测试二极管时，红表笔接二极管的“+”极，黑表笔接二极管的“-”极，此时显示屏上即可显示二极管的正向压降值。不同材料的二极管，其正向压降值不同，一般锗管为 $0.15\sim 0.30V$ ，硅管为 $0.4\sim 0.70V$ 。
- ②用万用表的电阻档测试二极管的正、反向电阻值，可以判断二极管的极性和好坏。
- ③发光二极管LED的测试：将数字万用表拨至二极管档，红表笔接LED的正极，黑表笔接LED的负极，LED发光。也可以将数字万用表拨至 H_{FE} 档，LED的正、负极分别插入NPN的C、E孔，LED发光。（注意：由于电流较大，点亮时间不要太长）。

7. 三极管

(1) 三极管简介

晶体三极管(Transistor)也称晶体管或三极管。晶体三极管是双极型晶体管(Bipolar Junction Transistor, BJT)的简称，是常用半导体组件之一，具有电流放大和开关作用。三极管种类很多，三极管的结构和电路符号如图2-2所示。

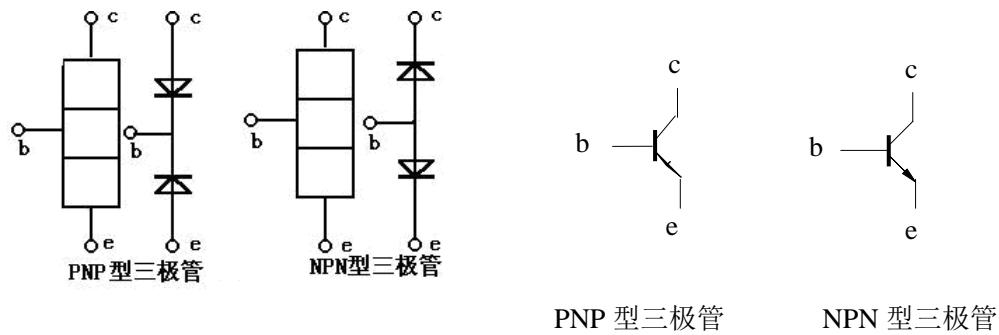


图 2-2 三极管的结构和电路符号

(2) 三极管引脚的识别

①三极管引脚的排列位置依其品种、型号及功能等不同而异。

②国产中、小功率金属封装三极管：一般在管壳上有一个小凸片，与该凸片相邻最近的引脚为“发射极”（或 e），中间引脚为“基极”（或 b），另一个引脚为“集电极”（或 c）。

③塑料封装三极管：通常的判别方法是三极管平的一面朝上，三个引脚朝向自己，从左到右，依次为 e、b、c。但不是所有塑封三极管都按照这种方法判别，其引脚的排列位置依其品种、型号等不同而异。还有一些塑封三极管，有时也会标出 e、b、c 引脚的名称。

④大功率金属封装三极管：其外壳通常为集电极（或 c），另外两个电极为基极（或 b）和发射极（或 e）。

(3) 三极管的测试

①用数字万用表判断三极管的电极：

将数字万用表拨至二极管档，红表笔固定任接某个引脚（假设三极管为 NPN 型）用黑表笔依次接触另外两个引脚，测试 PN 结的正向压降，如果两次显示值都小于 1V，则红表笔所接的引脚为“基极”（或 b）。其中数值较大的一次，黑表笔所接的为“发射极”（或 e），则另外一个管脚为“集电极”（或 c）。

若是 PNP 型三极管，则将红表笔换成黑表笔，方法同上。

②用数字万用表鉴别硅管与锗管：

在①的测试中，若所测的 PN 结正向压降值在 0.2V 左右（或小于 0.4V），则该管为锗管。若所测的 PN 结正向压降值在 0.6V 左右，则该管为硅管。

③用数字万用表测量管子的共发射极电流放大系数 h_{FE} 或 β 值：

将万用表拨在 h_{FE} 档，可以测出该管的 β 值。

8. 开关和连接器

用测量小电阻的方法，可检测开关和连接器的好坏和性能，接触电阻越小越好，接触电阻通常小于 1Ω 。用高阻档可检测开关和连接器的绝缘性能。

四、实训内容及步骤

1. 用色环标志法识别 6 只电阻的阻值和误差，并用万用表测试这 6 只电阻的阻值。
2. 识别并测试 3 只不同类型的电位器。
3. 识别并测试 6 只无极性电容和 3 只电解电容。
4. 识别并测试 6 只不同类型的电感器。
5. 识别并测试 2 只变压器。
6. 识别并测试 6 只普通二极管、3 只发光二极管。
7. 识别并测试 6 只不同类型的三极管。
8. 识别并测试 3 只不同类型的开关。
11. 完成实训报告。

实训项目三 锡焊技术

一、实训目的

1. 学习电子焊接技术的有关知识。
2. 熟悉电子焊接工艺、了解焊接技术的发展。
3. 掌握焊接方法、要求及其注意事项。
4. 了解焊料、焊剂的选择及其焊点质量的检查。

二、实训器材

1. 电烙铁、镊子、斜口钳、螺丝刀等电子焊接系列工具。
2. 焊锡、松香。
3. 各种电子元件、电路板等。
4. 多媒体设备等。

三、焊接指导

1. 焊料与焊剂的选择

焊料：一般常用焊锡作焊料。它具有较好的流动性和附着性。

焊剂：作用是除去油污，防止焊件受热氧化，增强焊锡的流动性。常用的焊剂是松香。

2. 电烙铁的选择

常用的电烙铁有外热式、内热式和速热式三种。一般功率不能过大，选用20~50W即可。若选用的功率过大，不易掌握火候，很容易使元件过热而损坏。

3. 焊点质量

焊点的质量直接关系到整块电路板能否正常工作，也是每个操作人员要学会并掌握的基本功。质量好的焊点称标准焊点，如图3-1 (a) 所示，在交界处，焊锡、铜箔、元件三者较好地融合在一起。

虚焊点，如图3-1 (b) 所示，在交界处，从表面看焊锡把引线给包住了，但焊点内部并未完全融合，焊点内部有气隙或油污等。产生虚焊点的主要原因是元件脚、印制电路板铜箔表面不清洁，或者电烙铁头温度偏低，元件脚、印制电路板铜箔与烙铁头接触表面太小导致受热太慢，温度不够，也有焊锡用量不当引起的。

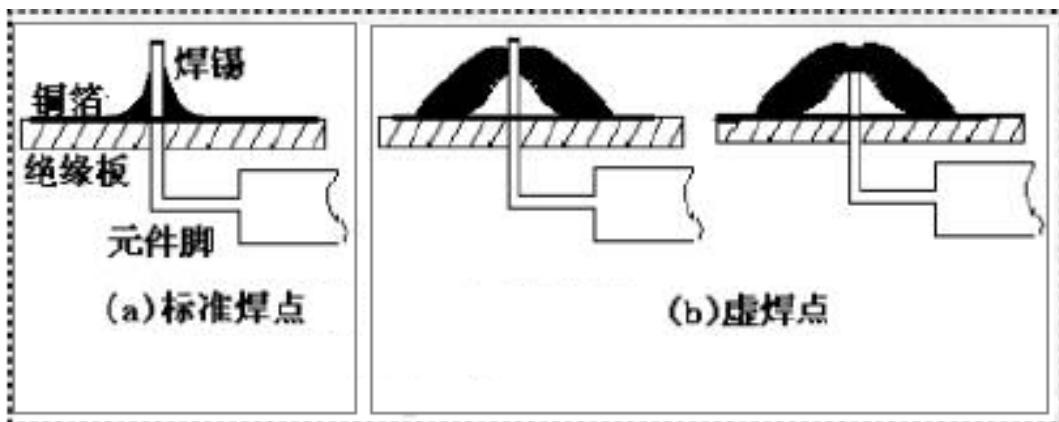


图3-1 焊接质量

4. 焊接五步法

焊接五步法，如图3-2所示。



图 3-2 焊接五步法

(1) 准备施焊

准备好焊锡丝和烙铁。此时特别强调的是烙铁头部要保持干净，即可以沾上焊锡（俗称吃锡）。

(2) 加热焊件

将烙铁接触焊接点，首先要保证烙铁加热焊件各部分，例如印制板上引线和焊盘都使之受热，其次要注意让烙铁头的扁平部分（较大部分）接触热容量较大的焊件，烙铁头的侧面或边缘部分接触热容量较小的焊件，以保证焊件均匀受热。

(3) 熔化焊料

当焊件加热到能熔化焊料的温度后，将焊丝置于焊点，焊料开始溶化并润湿焊点。

(4) 移开焊锡

当熔化一定量的焊锡后，将焊锡丝移开。

(5) 移开烙铁

当焊锡完全润湿焊点后移开烙铁，注意移开烙铁的方向应该是大致 45° 的方向。

5. 焊接注意事项

(1) 防止触电，勿要烫伤人、电源线及衣物等。

(2) 电烙铁的温度和焊接的时间要适当，焊锡量要适中，不要过多。

(3) 烙铁头要同时接触元件脚和线路板，使二者在短时间内同时受热达到焊接温度，以防止虚焊。

(4) 切不可将烙铁头在焊点上来回移动。也不能用烙铁头向焊接脚上刷锡。

(5) 焊接二极管、三极管等怕热元件时应用镊子夹住元件脚，使热量通过镊子散热，不至于损坏元件。

(6) 焊接集成电路时，一定等技术熟练后方可进行，注意时间要短，同时在焊接电路板的时候要断开烙铁电源。

四、实训内容及步骤

1. 焊接工具的认识及使用。
2. 焊锡、焊料的认识及使用。
3. 五步法焊接训练。
4. 拆焊练习。
5. 焊接技巧练习。
6. 完成实训报告。

实训项目四 常用电子仪器仪表使用

一、实训目的

1. 了解常用仪器仪表的种类和用途。
2. 熟悉万用表、直流稳压电源、示波器、信号发生器等仪器的使用及操作。

二、实训器材

1. 数字万用表
2. 直流稳压电源
3. 信号发生器
4. 示波器
5. 测试用电路板和电子元器件
6. 多媒体设备

三、数字万用表的使用及操作

1. 数字万用表简介

数字万用表是以数字形式显示测量结果的万用表。它是利用模数转换原理，将被测量模拟量转换为数字量，经计算、分析、比较后显示测量结果的多功能、多量程仪表。与指针式万用表比较，内部结构发生了根本变化。具有读数直观清晰、测量精度高、分辨力强、测量范围宽、功能齐全等优点。常用数字万用表的显示位数一般分为：三位半、四位半、五位半等，与之相对应的数字显示最大值为：1999、19999、199999。

数字万用表可测量：直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、电感、二极管、三极管、通断测试、温度、频率等。

2. 数字万用表的使用及注意事项

- (1) 使用前首先应熟悉万用表上各个功能开关、按钮、测试插座的功能及用法。
- (2) 万用表面板上的选档旋钮旁边标明的数字，代表测量时允许输入的最大值，即测量范围。
- (3) 测量电压时，数字万用表应与被测电路并联，测电流时应串联接在被测电路中，表本身具有自动转换并显示极性的功能，当测量直流电压和电流时，可不必考虑表笔的接法。
- (4) 测量高压时应注意安全，当电压超过几百伏时，应该单手操作，即将黑表笔固定在被测电路的公共端，红表笔去接触测试点。
- (5) 测量电阻器及检测二极管、检查线路通断时，红表笔带正电，黑表笔接 COM 插座而带负电，这与指针式万用表欧姆档极性正好相反，因此，当检测二极管、三极管、发光二极管、电解电容等有极性元件时，必须注意表笔的极性。
- (6) 数字万用表电阻档所提供的测试电流很小。测量二极管、晶体管正向电阻时，要比用指针式万用表欧姆档测量的值高出几倍，甚至几十倍，这时可改用二极管档来测试 PN 结正向压降，以获得准确的结果。
- (7) 严禁在电路带电的情况下，用数字万用表电阻档去测量电路的阻值。
- (8) 测量有极性的电解电容器时，应先将电容器放电再测量，以免损坏仪表。
- (9) 测量电压时，严禁输入超过 1000V 或交流 750V 有效值的极限电压。36V 以下为安全电压，在测高于 36V 直流、25V 交流电压时，要检查表笔是否可靠接触，是否正确连接，是否绝缘性能良好，以避免电击。
- (10) 当使用仪表进行测量时，绝对不要打开电池盖或后盖，以免有触电危险。

四、直流稳压电源的使用及操作

以 MPS-3000L 为例介绍直流稳压电源的使用及操作。

1. 直流稳压电源简介

MPS-3000L 直流稳压电源是一种具有输出电压（0~30V）和输出电流（0~3A）连续可调，稳压与稳流自动转换的高稳定性、高可靠性、高精度的多路直流稳压电源。可显示输出电压和输出电流数值，且具有固定 5V/3A 输出。另外，两路可调电源可进行串联或并联使用。

2. 电源面板各部件的作用与使用方法

- ①将开关（15）和（14）分别置于弹起位置（即上位置）。（注：电源面板各部件的标号，请见 MPS-3000L 型直流稳压电源的使用说明书。）
- ②作为**稳压电源**使用时，先将旋钮（6）与（8）顺时针调至最大，开机后，分别调节（5）与（7），使主、从动路的输出电压至需求值。本稳压电源可同时输出三路电压：一路固定电压+5V，两路可调电压 0~30V。
- ③作为**恒流源**使用时，开机后先将旋钮（5）与（7）顺时针调至最大，同时将（6）与（8）逆时针调至最小，接上所需负载，调节（6）与（8），使主、从动路的输出电流至需求值。

3. 注意事项

- ①发生短路或超负荷现象时，应及时关掉电源。
- ②本稳压电源属于大功率仪表，在满负荷使用时，应注意稳压电源的通风及散热。稳压电源的外壳和散热器温度较高，切记用手触摸。
- ③三芯电源线的保护接地端必须可靠接地，以确保使用安全。

五、示波器的使用及操作

1. 示波器简介

示波器是一种综合性的电信号测试仪器，它能把电信号转换成能直接观察的波形显示于荧光屏上，可以测量电信号的幅度、频率、周期、相位等。示波器的种类很多，有通用示波器、多踪示波器、数字存储示波器、数字荧光示波器等。

以 DS5152CA 数字存储示波器为例介绍示波器的使用及操作。

2. DS5152CA 数字存储示波器的性能特点

此示波器具有：双通道，每通道带宽 150MHz；高清晰彩色液晶显示屏；自动波形状态设置；波形设置、存储和再现；自动测量 20 种波形参数；自动光标跟踪测量功能；独特的波形录制和回放功能；内嵌 FFT；实用的数字滤波；多重波形数学运算功能；多国语言菜单功能等。

3. DS5152CA 数字存储示波器的使用及操作步骤

（1）接通仪器电源。

（2）探头补偿

在首次将探头与任一输入通道连接时，需进行探头补偿，使探头与输入通道相配。未经补偿的探头会导致测量误差或错误。若调整探头补偿，请按以下步骤：

- ①将探头菜单衰减系数设定为 10x，将探头上的开关设定为 10x。
- ②将探头与通道 1(CH1)连接，基准导线夹与探头补偿器的地线连接器相连。
- ③打开通道 1（即按<CH1>），然后按<AUTO>键。
- ④检查所显示波形的形状，当波形为标准矩形波时，说明补偿正确。

（3）信号测量方法及步骤

- ①用示波器探头将被测信号接入通道 1(CH1)，设定好衰减系数，一般设定为 10x。
- ②按下<AUTO>键。示波器即可自动设置垂直、水平和触发控制，使波形显示达到最佳状态。

4. 注意事项

(1) 为避免使用探头时被电击，应确保探头的绝缘导线完好，并且连接高压时，请不要接触探头的金属部分。

(2) 前面板上有很多按键，当不用其它功能时，不要随意触动。

(3) 如需其它功能时，请详细阅读说明书。

六、信号发生器的使用及操作

1. 信号发生器简介

信号发生器是一种能够输出连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号等多种信号的测量仪器，一般用作信号源和频率计。信号发生器能自动地将直流量转换为一定波形的振荡信号。它与放大器的区别在于，无需外加激励信号就能产生所需频率、波形、幅值和功率的信号，如可产生正弦波、方波、脉冲波、三角波、锯齿波等，可根据需要调整信号的幅度、频率、占空比等参数。

以 NW1641B 型函数发生器/计数器为例介绍信号发生器的使用及操作。

2. NW1641B 型函数发生器/计数器的性能特点

(1) 采用大规模单片集成精密函数发生器电路设计，电子控制按钮操作，可作为信号发生器和计数器使用。

(2) 输出频率范围：0.1Hz～3MHz。每档均以频率微调电位器实行频率调节。

(3) 输出波形：正弦波、方波、三角波等。

(4) 用数码管显示信号频率和电压幅值，小数点自动定位。

(5) 输出信号幅度

函数输出： $10 \text{ V}_{\text{P-P}} \pm 10\%$ (50Ω 负载)； $20 \text{ V}_{\text{P-P}} \pm 10\%$ ($1M\Omega$ 负载)。

分辨率： $0.1\text{V}_{\text{P-P}}$ (衰减 0dB)； $10\text{mV}_{\text{P-P}}$ (衰减 20dB)； $1\text{mV}_{\text{P-P}}$ (衰减 40dB)。

3. NW1641B 型函数发生器的使用及操作步骤

(1) 接通仪器电源。

(2) 连接测试电缆，输出函数信号。

(3) 设置频率：由频率选择键选定输出信号的频段，由频率调节旋钮调整输出信号的频率，调到所需频率值。

(4) 设置波形类型：由波形选择键选定输出波形的种类（如正弦波、方波、三角波）。

(5) 设置幅值：由信号幅度衰减器开关和幅度调节旋钮调节输出信号的幅度。

(6) 设置直流偏移值：由信号直流电平调节旋钮，调整输出信号的直流电平。

(7) 调节占空比：输出波形对称调节旋钮可改变输出脉冲信号的占空比。

七、实训内容及步骤

1. 用万用表分别测量 6 个不同类型的电阻、电容、电感、二极管、三极管，并用表格形式记录测量结果。

2. 将凌阳单片机 61A 板接通电源，用万用表测量电路中 6 个点电压，并记录测量结果。

3. 将多路输出稳压电源及充电器电路接通电源，用万用表测量电路中 6 个点的电压，并记录测量结果。

4. 使用直流稳压电源，输出以下电压： $+5\text{V}$ 、 $\pm 3\text{V}$ 、 $\pm 9\text{V}$ 、 $\pm 12\text{V}$ 、 $\pm 15\text{V}$ ，并用万用表测量所输出的电压。

5. 用信号发生器产生下列信号：(1) 频率为 600kHz， $\text{V}_{\text{P-P}}$ 为 800mV 的正弦波。(2) 频率为 2kHz， $\text{V}_{\text{P-P}}$ 为 4V 的方波。(3) 频率为 300Hz， $\text{V}_{\text{P-P}}$ 为 1.6V 的三角波。要求用示波器观察波形，并画出波形图。

实训项目五 多路输出稳压电源及充电器的设计与焊接调试

一、实训目的

1. 了解多路输出稳压电源及充电器的工作原理。
2. 安装多路输出稳压电源及充电器。
3. 按照要求进行调试，加深对电路原理的理解。
4. 培养动手能力及严谨的科学作风。

二、实训器材

1. 多路输出稳压电源及充电器的电路板和电子元器件，电子元器件清单见表 4-1。
2. 电子焊接系列工具。
3. 焊锡、松香。
4. 万用表。
5. 多媒体设备、课件和录像片等。

表 5-1 多路输出稳压电源及充电器的元器件清单

序号	代号	名称	规格或型号	数量
1	ChongDianQi	印刷电路板		1
2	R1、R3	电阻	1kΩ (1/8W)	2
3	R2	电阻	1Ω (1/8W)	1
4	R4	电阻	33Ω (1/8W)	1
5	R5	电阻	270Ω (1/8W)	1
6	R6	电阻	220Ω (1/8W)	1
7	R7、R9	电阻	24Ω (1/8W)	2
8	R8、R10	电阻	560Ω (1/8W)	2
9	Rp1	电位器	1kΩ	1
10	C1	电解电容	470μF/16V	1
11	C2	电解电容	22μF/10V	1
12	C3	电解电容	100μF/10V	1
13	VD1~VD7	二极管	1N4001	7
14	LED1 LED2 LED-A	发光二极管	Φ3 红色	3
15	LED-P	发光二极管	Φ3 绿色	1
16	VT1	三极管	8050 (NPN)	1
17	VT2、VT3	三极管	9013 (NPN)	2
18	VT4、VT5	三极管	8550 (PNP)	2
19	T	电源变压器	3W 9V	1
20	L1	接线		1
21	S4、S5	插针	3 个一排	2
22	S1、S2、S3	插针	2 个一排	3
23	ACV9V Uo CH1	插针	单个	9

	CH2 GND			
24	S1、S2、S3 S4 S5	插针连接帽		3

三、多路输出稳压电源及充电器简介

本多路输出稳压电源及充电器可将 220V 市电电压转换成 3~9V 直流稳压电源，可作为收音机等小型电器的外接电源，并可对 1~4 节镍铬或镍氢电池进行恒流充电，性能优于市售一般直流电源或充电器，具有较高的性价比和可靠性，是一种用途广泛的实用电器。

1. 主要技术指标

- (1) 输入电压: AC: $\sim 220V$;
- 输出电压 (直流稳压): 分三档, 为 3V、6V 和可调电压档, 各档误差 $\pm 10\%$ 。
- (2) 输出电流 (直流): 额定值 300mA。
- (3) 过载短路保护, 故障消除后自动恢复。
- (4) 充电稳定电流: 60mA ($\pm 10\%$) 可对 1~4 节镍铬电池充电, 充电时间 10~12 小时。

2. 工作原理

如图 5-1 所示, 是多路输出稳压电源及充电器电路原理图。

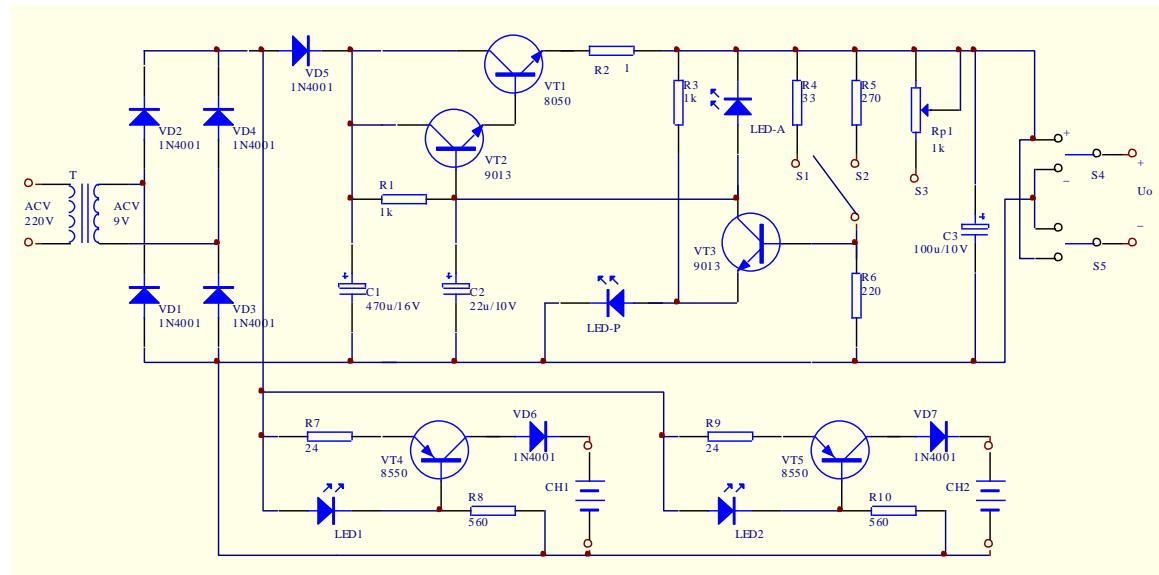


图 5-1 多路输出稳压电源及充电器电路原理图

在图 5-1 中, 变压器 T、二极管 VD1~VD4、电容 C1 构成全波整流电容滤波电路, 后面电路若去掉 R1 和 LED-A, 则是典型的串联稳压电路(电路原理参见《模拟电子技术基础》)。LED-P 兼做电源指示及稳压管作用, 当流经该发光二极管的电流变化不大时, 其正向压降较为稳定 (约 1.9V 左右, 但也会因发光管规格的不同而有所不同, 对同一种 LED 则变化不大), 因此可作为低电压稳压管来使用。R2 及 LED-A 组成简单过载及短路保护电路, LED-A 兼作过载指示。输出过载 (输出电流增大) 时, R2 上压降增大, 当增大到一定数值后, LED-A 导通, 使调整管 VT1、VT2 的基极电流不再增加, 起到限流保护作用。

S1、S2、S3 为输出电压选择开关, 对应的输出电压分别是: 3V、6V、可调电压。S4、S5 为输出极性变换开关, 当 S4、S5 同时打在“+”端时, 输出为正电压; 当 S4、S5 同时打在“-”端时, 输出为负电压。

VT4、VT5 及其周围元器件组成两路完全相同的恒流源电路。以 VT4 部分单元电路为例，LED1 兼作稳压和充电指示两个作用，VD6 的作用是防止充电电池极性接错。流过电阻 R7 的电流可近似表示为：

$$I_o = \frac{U_Z - U_{be}}{R_7} \quad (\text{式 5-1})$$

其中， I_o —输出电流； U_Z —LED1 上的正向压降，取 1.9V。

由式 5-1 可知，输出电流主要取决于 U_Z 的稳定性，而与负载无关，因此实现恒流输出。可根据充电电流的需要，改变 $R7$ 的阻值，调节输出电流的大小。注意大电流充电会影响电池寿命。

四、实训要求

1. 了解多路输出稳压电源及充电器工作原理。
2. 了解图上的符号，并与实物对照。
3. 识别和检测各元器件，并记录元器件主要参数。
4. 认真细心地安装焊接。
5. 按照要求检测调试整机电路。

五、实训内容及步骤

1. 了解多路输出稳压电源及充电器工作原理。
2. 按元器件清单清点元器件，并负责保管。
3. 用万用表检测元器件（见表 5-1），并记录测量结果。

检查印刷电路板的铜箔线条是否完好，有无断线、短路，特别注意边缘。

4. 认真细心地安装焊接。
5. 检测调试整机电路。步骤如下：

(1) 目视检测：安装焊接完毕后，按照原理图及工艺要求检查整机安装情况，检查输入、输出连线是否正确、可靠，相邻导线及焊点有无短路及其他缺陷。

(2) 测试输出电压：S1、S2、S3 为输出电压选择开关，对应的输出电压分别是：3V、6V、可调电压。记录测试输出电压的数值，并计算误差。调节电位器 Rp1，记录输出电压的变化范围。

(3) 检测极性转换：S4、S5 为输出极性变换开关，当 S4、S5 同时打在“+”端时，输出为正电压；当 S4、S5 同时打在“-”端时，输出为负电压。

(4) 充电检测：用数字万用表 200mA 档代替电池，电流值应为 60mA（误差为±10%），相应的指示灯点亮。注意红表笔接充电电池的“+”端，黑表笔接充电电池的“-”端。

6. 完成实训报告。

实训项目六 表面安装技术（SMT）

一、实训目的

1. 学习表面安装技术（SMT）的有关知识。

2. 了解 SMT 的特点，了解 SMT 元器件及其分类。
3. 学习 SMT 工艺流程。
4. 了解 SMT 组装系统。

二、实训器材

1. SMT 表面贴焊系列仪器设备。
2. 各种贴片元件。
3. 电子焊接系列工具。
4. 焊锡膏。
5. 多媒体设备等。

三、表面安装技术简介

1. SMT 简介

电子系统的微型化和集成化是当今技术革命的重要标志，也是未来发展的重要方向。日新月异的各种高性能、高可靠、高集成、微型化、轻型化的电子产品，正在改变我们的世界，影响人类文明的进程。

安装技术是实现电子系统微型化和集成化的关键。20世纪70年代问世，80年代成熟的表面安装技术（Surface Mounting Technology 简称 SMT），从元器件到安装方式，从 PCB 设计到连接方法都以全新的面貌出现，它使电子产品体积缩小，重量变轻，功能增强，可靠性提高，推动信息产业高速发展。SMT 已经在很多领域取代了传统的通孔安装(Through Hole Technology 简 THT)，并且这种趋势还在发展，预计未来 90% 以上产品将采用 SMT。

通过 SMT 实习，掌握最起码的操作技艺是跨进电子技术大厦的第一步。

2. THT 与 SMT

图 6-1 是 THT 与 SMT 的安装尺寸比较，表 6-1 是 THT 与 SMT 的区别。

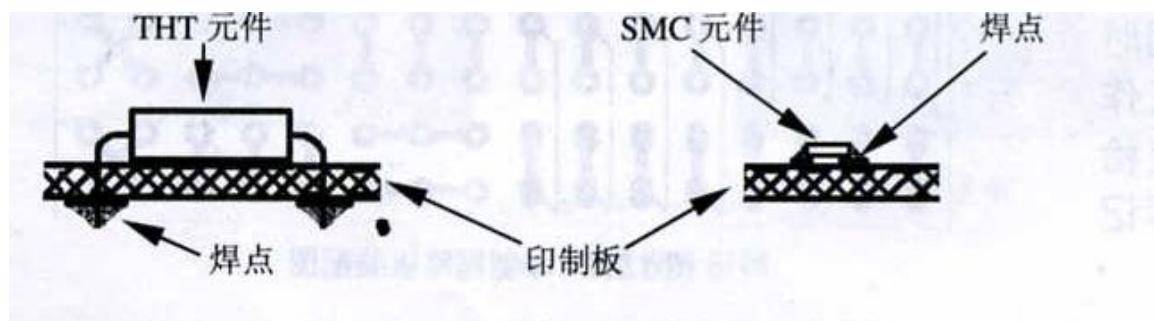


图 6-1 THT 与 SMT 的安装尺寸比较

表 6-1 THT 与 SMT 的区别

	年代	技术缩写	代表元器件	安装基板	安装方法	焊接技术
通孔技术	20 世纪 60 ~ 70 年代	THT	晶体管，轴向 引线元件	单、双面 PCB	手工/半自 动插装	手工焊，浸 焊

	70 ~ 80 年代		单、双列直插 IC, 轴向引线元器件编带	单面及多层 PCB	自动插装	波峰焊, 浸焊, 手工焊
表面安装	20 世纪 80 年代开始	SMT	SMC, SMD 片式封装 VSI, VLSI	高质量 SMB	自动贴片机	波峰焊, 再流焊

3. SMT 主要特点

(1) 高密集: SMC、SMD 的体积只有传统元器件的 $1/3 \sim 1/10$ 左右, 可以装在 PCB 的两面, 有效利用了印制板的面积, 减轻了电路板的重量。一般采用了 SMT 后可使电子产品的体积缩小 $40\% \sim 60\%$, 重量减轻 $60\% \sim 80\%$ 。

(2) 高可靠: SMC 和 SMD 无引线或引线很短, 重量轻, 因而抗振能力强, 焊点失效率为可比 THT 至少降低一个数量级, 大大提高产品可靠性。

(3) 高性能: SMT 密集安装减小了电磁干扰和射频干扰, 尤其高频电路中减小了分布参数的影响, 提高了信号传输速度, 改善了高频特性, 使整个产品性能提高。

(4) 高效率: SMT 更适合自动化大规模生产。采用计算机集成制造系统 (CIMS) 可使整个生产过程高度自动化, 将生产效率提高到新的水平。

(5) 低成本: SMT 使 PCB 面积减小, 成本降低; 无引线和短引线使 SMD, SMC 成本降低, 安装中省去引线成型、打弯、剪线的工序; 频率特性提高, 减少调试费用; 焊点可靠性提高, 较小调试和维修成本。一般情况下采用 SMT 后可使产品总成本下降 30% 以上。

4. SMT 元器件

SMT 元器件由于安装方式的不同, 与 THT 元器件主要区别在于外形封装。另一方面由于 SMT 重点在减小体积, 故 SMT 元器件以小功率元器件为主。又因为大部分 SMT 元器件为片式, 故通常又称片状元器件或表贴元器件, 一般简称 SMD (Surface Mounting Devices)。

(1) 片状阻容元件

表贴元件包括: 表贴电阻、电位器、电容、电感、开关、连接器等。使用最广泛的是片状电阻和电容。片状电阻电容的类型、尺寸、温度特性、电阻电容值、允差等, 目前还没有统一标准, 各生产厂商表示的方法也不同。目前我国市场上片状电阻电容以公制代码表示外形尺寸。

① 片状电阻。表 6-2 是常用片状电阻尺寸等主要参数。

表 6-2 常用片状电阻主要参数

参数\代码	1608*0603	2012*0805	3216*1206	3225*1210	5025*2010	6332*2512
外形: 长×宽	1.6×0.8	2.0×1.25	3.2×1.6	3.2×2.5	5.0×2.5	6.3×3.2
功率 (W)	1/16	1/10	1/8	1/4	1/2	1
电压 (V)		100	200	200	200	200

注: a. *英制代号

b. 片状电阻厚度为 $0.4 \sim 0.6\text{mm}$

c. 最新片状元件为 1005 (0402), 0603(0201), 0402(01005), 后者目前应用较少。

d. 电阻值采用数码法直接标注在元件上, 阻值小于 10Ω 用 R 代替小数点, 例如 8R2 表示 8.2Ω , OR 为跨接片, 电流容量不超过 2A。

② 片状电容

片状电容主要是陶瓷叠片独石结构, 其外型代码与片状电阻含义相同, 主要有:

1005/*0402, 1608/*0603, 2012/*0805, 3216/*1206, 3225/*1210, 4532/*1812, 5664/*2225 等。

片状电容元件厚度为 0.9~4.0。

片状陶瓷电容依所用陶瓷不同分为三种，其代号和特性分别为：

NPO： I 类陶瓷，性能稳定，损耗小，用于高频高稳定场合。

X7R： II 类陶瓷，性能较稳定，用于要求较高的中低频的场合。

Y5V： III类陶瓷，比容大，稳定性差，用于容量、损耗要求不高的场合。

片状陶瓷电容的电容值也采用数码法表示，但不印在元件上。其他参数如偏差、耐压值等表示方法与普通电容相同。

(2) 表贴器件

表面贴装器件包括：表面贴装分立器件（二极管、三极管、FET/晶闸管等）和集成电路两大类。

① 表面贴装分立器件

除部分二极管采用无线圆柱外型，主要外形封装为小外形封装 SOP(Small Outline Package)型和 TO 型。此外还有 SC-70(2.0×1.25)、SO-8(5.0×4.4)等封装。

② 表面贴装集成电路

常用 SOP 和四列扁平封装 QFP(Quad Flat Package)封装。见图 6-2 和 6-3，这种封装属于有线封装。

SMD 集成电路一种称为 BGA 的封装应用日益广泛，主要用于引线多、要求微型化的电路。图 6-4 是一个 BGA 的电路示例。

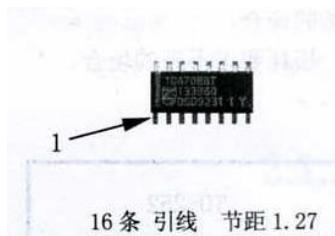


图 6-2 SOP 封装

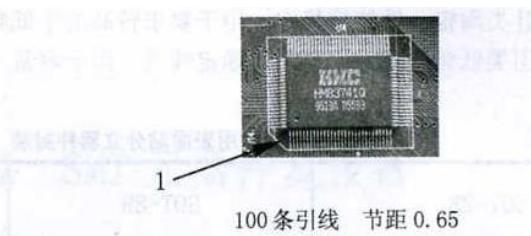


图 6-3 QFP 封装

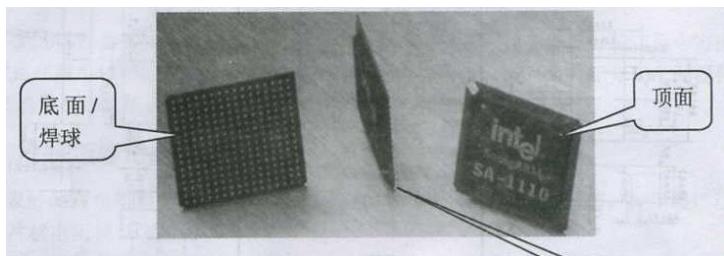


图 6-4 BGA 封装

5. SMT 工艺简介

SMT 有两种基本方式，主要取决于焊接方式。

(1) 采用波峰焊：如图 6-5 所示。

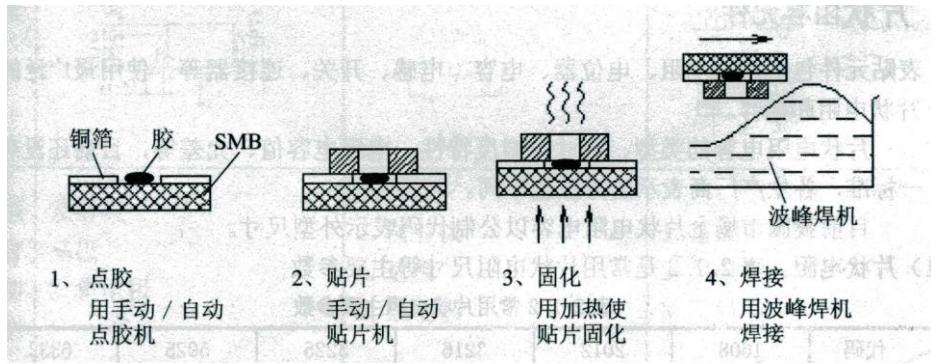


图 6-5 SMT 工艺 (1)

此种方法适合大批量生产。对贴片精度要求高，生产过程自动化程度要求也很高。

(2) 采用再流焊：如图 6-6 所示。

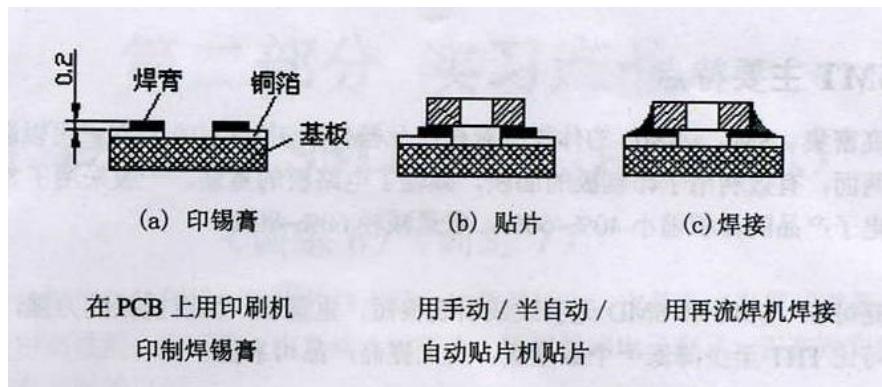


图 6-6 SMT 工艺 (2)

这种方法较为灵活，视配置设备的自动化程度，即可用于中小批量生产，又可用于大批量生产。

混合安装方法，则需根据产品实际将上述两种方法交替使用。

6. 焊膏印刷工艺及步骤

(1) 焊膏印刷及设备

焊膏印刷工艺由焊膏印刷机或丝网漏印机来完成。通过丝网漏印的方法使焊锡膏粘合到焊盘上，达到机械和电气性能连接。

(2) 印刷原理及步骤

①固定电路板：将电路板固定在定位位置。将模板放平压在电路板上。通过小孔观察，发现每个小孔下面都有一个亮点，并且这些亮点充满每个小孔，说明小孔和焊盘对应很准确。发现亮点没有充满小孔，说明电路板没放准或托板没调好。

②准备焊锡膏：因为焊锡膏需要冷藏，使用前要将焊锡膏提前 6 小时（时间的长或短都将影响焊接效果）从冰箱中取出，让焊锡膏恢复常温。

③刮焊锡膏：用刮板将焊锡膏挤压注入模板的漏孔中，焊锡膏在模板上的宽度应比模板略宽。

④取出印刷板：刮好焊锡膏后，轻轻地取出印刷板，将印刷板放在托盘中，且勿手摸。因为焊盘上焊膏很少，很容易被擦掉，使元件无法焊接。

7. 贴片工艺及注意事项

(1) 贴片工艺

用镊子将元器件从元件盘中取出，并贴放到印刷板相应的位置上。

(2) 注意事项

- ①因贴片元器件很小，需要时可借助放大镜操作。
- ②贴装时，有字的一面朝上。
- ③贴装电容时，因贴片电容没有极性，没有标注，而且大小、颜色都非常相似，所有贴装时一定注意，如果贴错，很难检查。
- ④贴装集成块时，集成电路标记和图纸标记要对应，争取一次贴好。如果没有放正，要用镊子垂直拿起，重新贴放，不要直接挪动，以免造成短路。

8.再流焊工艺及设备

(1) 再流焊机

再流焊机是焊接贴片元器件的设备，主要包括：炉体、加热源、空气循环装置、冷却装置、排风装置、温控装置及单片机控制等部分组成。

(2) 再流焊工艺

将已贴放好贴片元器件的印刷板放入再流焊机中，按<启动>键，即可完成再流焊过程。整个过程约4分钟。再流焊的温度设置曲线，如图6-7所示。

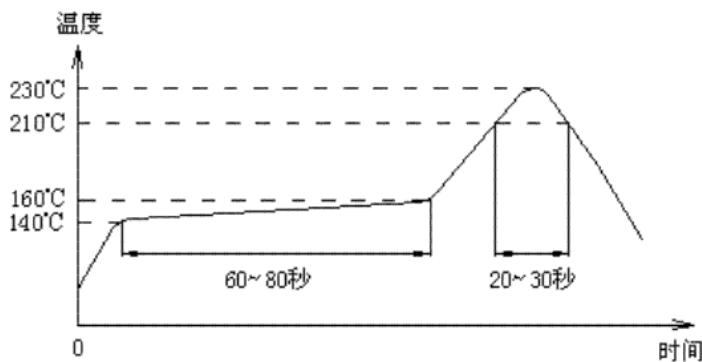


图 6-7 再流焊温度曲线

四、实训内容及步骤

1. 观看表面安装技术（SMT）录像片。
2. 学习表面安装技术（SMT）的有关知识。
3. 学习 SMT 工艺流程。
4. SMT 贴焊训练。
5. 完成实训报告。

实训项目七 SMT 产品安装工艺

一、实训目的

1. 熟悉 SMT 工艺流程。
2. 掌握 SMT 收音机的安装工艺。
3. 了解 SMT 组装系统。

二、实训器材

1. SMT 表面贴焊系列仪器设备。
2. SMT FM 收音机套件。
3. 电子焊接系列工具。
4. 焊锡膏、焊锡、松香。
5. 多媒体设备等。

三、SMT FM 收音机简介

1. FM 收音机特点

采用电调谐单片 FM 收音机集成电路，调谐方便准确。接收频率为 87~108MHz，较高接收灵敏度，外形小巧，便于随身携带，电源范围达 1.8~3.5V，充电电池（1.2V）和一次性电池（1.5V）均可工作。内设静噪电路，抑制调谐过程中的噪声。

2. FM 收音机原理方框图和电路原理图

（1）FM 收音机原理方框图

如图 7-1 所示，是单声道调频收音机电路方框图。

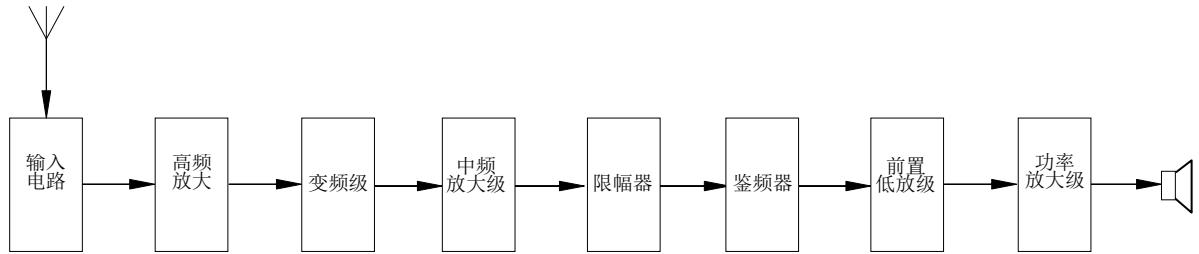


图 7-1 单声道调频收音机电路方框图

（2）FM 收音机原理图

如图 7-2 所示，是 FM 收音机原理图。

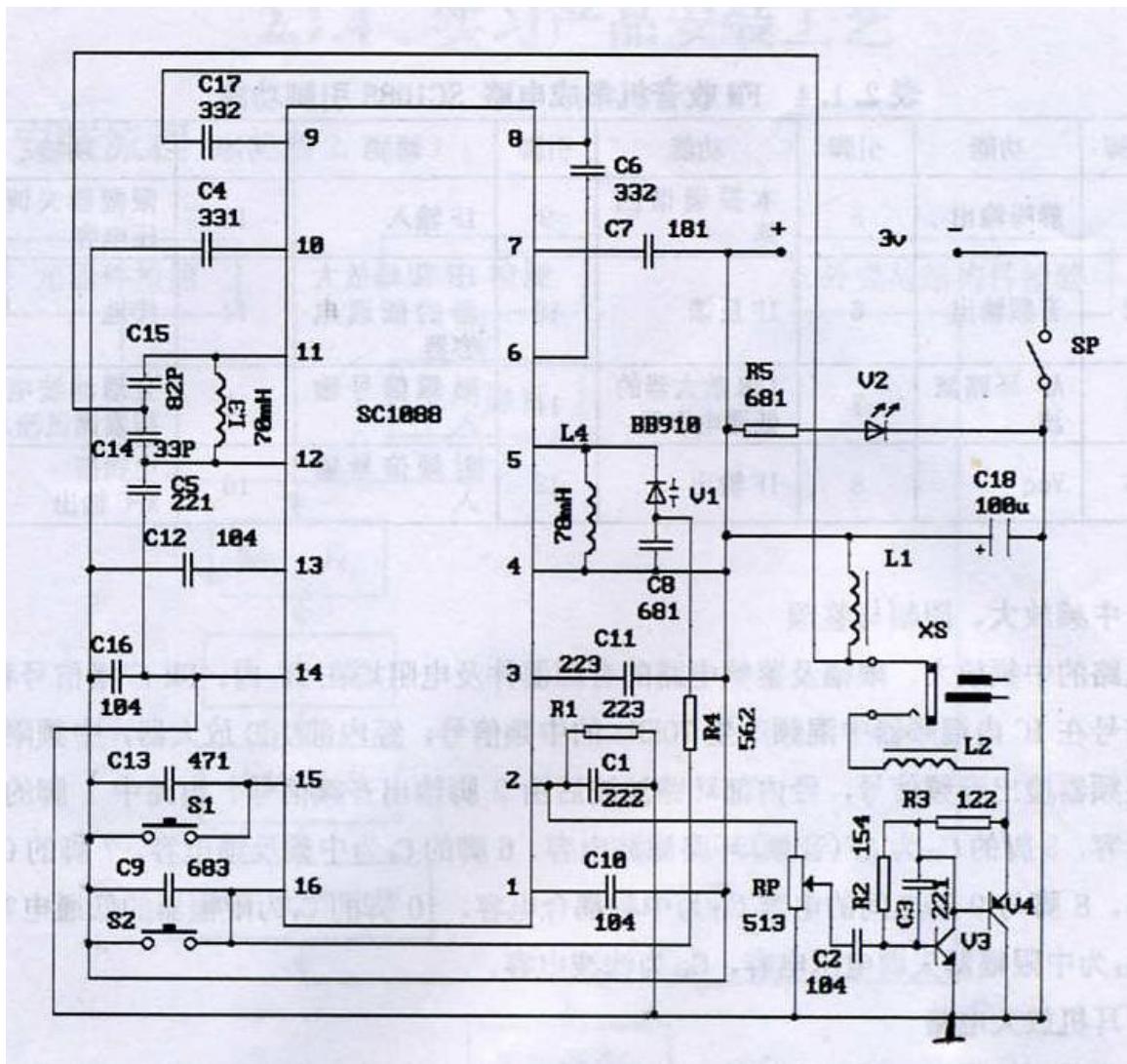


图 7-2 FM 收音机原理图

3. 工作原理

电路的核心是单片收音机集成电路 SC1088。它采用特殊的低中频 (70KHz) 技术，外围电路省去了中频变压器和陶瓷滤波器，使电路简单可靠，调试方便。SC1088 采用 SOT16 脚封装，如图 8-2 所示是 FM 收音机原理图。

(1) FM 信号输入

如图所示调频信号由耳机线馈入，经 C14、C13、C15 和 L1 的输入电路进入 IC 的 11、12 脚混频电路。此处的 FM 信号没有调谐的调频信号，即所有调频电台信号均可进入。

(2) 本振调谐电路

本振电路中关键元器件是变容二极管，它是利用 PN 结的结电容与偏压有关的特性制成的“可变电容”。变容二极管加反向电压 U_d ，其结电容 C_d 与 U_d 的特性是非线性关系。这种电压控制的可变电容广泛用于电调谐、扫频等电路。

本电路中，控制变容二极管 V1 的电压由 IC 第 16 脚给出。当按下扫描开关 S1 时，IC 内部的 RS 触发器打开恒流源，由 16 脚向电容 C9 充电，C9 两端电压不断上升，V1 电容量不断变化，由 V1、C8、L4 构成的本振电路的频率不断变化而进行调谐。当收到电台信号后，信号检测电路使 IC 内的 RS 触发器翻转，恒流源停止对 C9 充电，同时在 AFC(Automatic Frequency Control) 电路作用下，锁住所接收的广播节目频率，从而可以稳定接收电台广播，

直到再次按下 S1 开始新的搜索。当按下 Reset 开关 S2 时，电容 C9 放电，本振频率回到最低端。

(3) 中频放大、限幅与鉴频

电路的中频放大，限幅及鉴频电路的有源器件及电阻均在 IC 内。FM 广播信号和本振电路信号在 IC 内混频器中混频产生 70KHz 的中频信号，经由内部 1dB 放大器，中频限幅器，送到鉴频器检出音频信号，经内部环路滤波后由 2 脚输出音频信号。电路中 1 脚的 C10 为静噪电容，3 脚的 C11 为 AF（音频）环路滤波电容，6 脚的 C6 为中频反馈电容，7 脚的 C7 为低通电容，8 脚与 9 脚之间的电容 C17 为中频耦合电容，10 脚的 C4 为限幅器的低通电容，13 脚的 C12 为中频限幅器失调电压电容，C13 为滤波电容。

(4) 耳机放大电路

由于用耳机收听，所需功率很小，本机采用了简单的晶体管放大电路，2 脚输出的音频信号经电位器 Rp 调节电量后，由 V3,V4 组成复合管甲类放大。R1 和 C1 组成音频输出负载，线圈 L1 和 L2 为射频与音频隔离线圈。这种电路耗电大小与有无广播信号以及音量大小关系不大，不收听时要关断电源。

4. 集成块 SC1088 引脚及其功能

表 7-1 是 FM 收音机集成电路 SC1088 引脚功能。

表 7-1 FM 收音机集成电路 SC1088 引脚功能

引脚	功能	引脚	功能	引脚	功能	引脚	功能
1	静噪输出	5	本振调谐回路	9	IF 输出	13	限幅失调电压电容
2	音频输出	6	IF 反馈	10	IF 限幅放大器的低通电容器	14	接地
3	AF 环路滤波	7	1dB 放大器的低通电容器	11	射频信号输入	15	全通滤波电容搜索调谐输入
4	Vcc	8	IF 输出	12	射频信号输入	16	电调谐 AFC 输出

四、SMT 产品安装工艺流程

如图 7-3 所示，是 SMT 产品装配工艺流程。

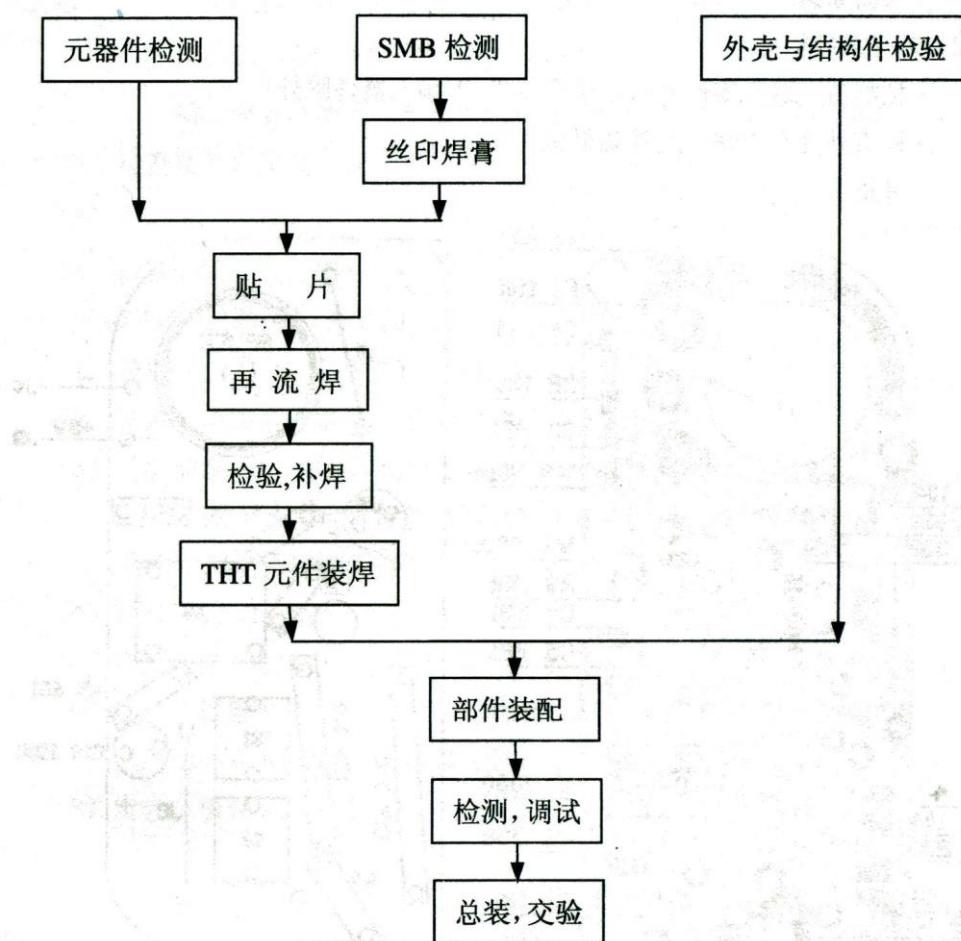


图 7-3 SMT 产品装配工艺流程

注：SMB—表面安装印刷板，THT—通孔安装，SMC—表面安装元件，SMD—表面安装器件。

五、SMT 产品安装步骤及要求

以 SMT FM 收音机为例，介绍 SMT 产品安装步骤及要求。

1. 技术准备

- (1) 了解 SMT 基本知识。
- (2) 了解实习产品简单原理。
- (3) 了解实习产品结构及安装要求。

2. 安装前检查

如图 7-4 所示，是 SMT FM 收音机印制电路板安装图。

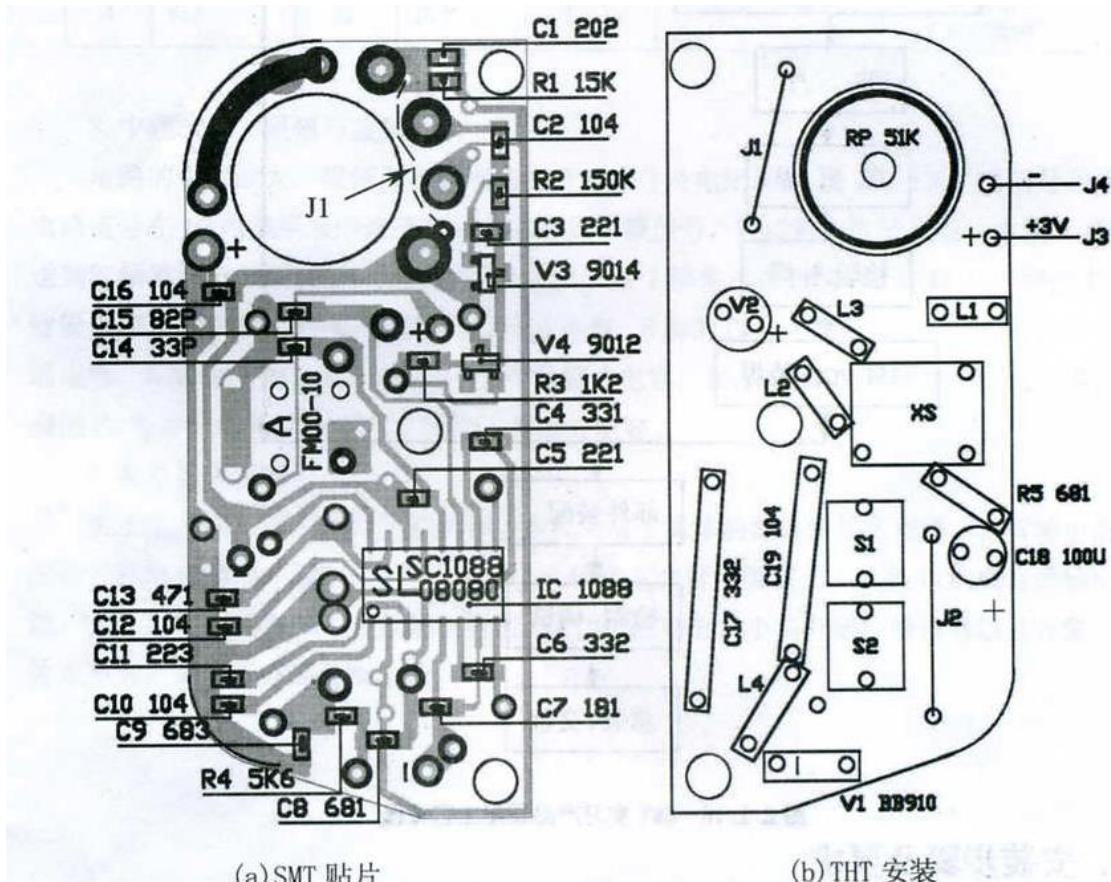


图 7-4 SMT FM 收音机印制电路板安装图

(1) SMB 检查

- 图形完整，有无短、断缺陷
- 孔位及尺寸
- 表面涂覆（阻焊层）

(2) 外壳及结构件

- 按材料表清查零件品种规格及数量（表贴元器件除外）
- 检查外壳有无缺陷及外观损伤
- 耳机

(3) THT 元件检测

- 电位器阻值调节特性
- LED、线圈、电解电容、插座、开关的好坏
- 判断变容二极管的好坏及极性

3. 贴片及焊接

- (1) 丝印焊膏，并检查印刷情况。
- (2) 按工序流程贴片。

贴片顺序: C1/R1, C2/R2, C3/V3, C4/V4, C5/R3, C6/SC1088, C7, C8/R4, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16。

注意: ①SMC 和 SMD 不得用手拿。
 ②用镊子夹持不得夹到引线。
 ③IC1088 标记方向。

④贴片电容表面没有标志，一定要保证准确及时贴到指定位置。

(3) 检查贴片数量及位置。

(4) 再流焊机焊接。

(5) 检查焊接质量及修补。

4. 安装 THT 元器件

5. 调试

(1) 所有元器件焊接完成后目测检查

元器件：型号、规格、数量及安装位置，方向是否与图纸符合。

焊点检查：有无虚、漏、桥接、飞溅等缺陷。

(2) 测总电流

检查无误后，将电源线焊到电池片上。

在电位器开关断开的状态下装入电池。

插入耳机。

用万用表 200mA (数字表) 或 50mA 档 (指针表) 跨接在开关两端，测电流用指针表时，注意表笔极性；正常电流应为 7~30mA (与电源电压有关) 并且 LED 正常点亮。

以下是样机测试结果，可供参考。

工作电压 (V) : 1.8 2 2.5 3 3.2

工作电流 (mA) : 8 11 17 24 28

注意：如果电流为零或超过 35mA 应检查电路。

(3) 搜索电台广播

如果电流在正常范围，可按 S1 搜索电台广播。只要元器件质量完好，安装正确，焊接可靠，不用调任何部分即可收到电台广播。

如果收不到广播应仔细检查电路，特别要检查有无错误、虚焊、漏焊等缺陷。

(4) 调节收频段 (俗称调覆盖)

我国调频广播的频率范围是 87~108MHz，调试时可找一个当地频率最低的 FM 电台(例如在北京，北京文艺台为 87.6MHz)适当改变 L4 的匝间距，使按过 Reset 键后第一次按 Scan 键可收到这个电台。由于 SC1088 集成度高，如果元器件一致性好，一般收到低端电台后均可覆盖 FM 频段，故可不调高端而仅作检查 (可用一个成品 FM 成品收音机对照检查)。

(5) 调灵敏度

本机灵敏度由电路及元器件决定，一般不用调整，调好覆盖后即可正常收听。无线电爱好者可在收听频段中间电台 (例 97.4MHz 音乐台) 时适当调整 L4 匝距，使灵敏度最高 (耳机监听音量最大)。不过实际效果不明显。

6. 总装

(1) 腊封线圈

调试完成后将适量泡沫塑料填入线圈 L49 (注意不要改变线圈的形状及匝距)，滴入适量腊使线圈固定。

(2) 固定 SMD/装外壳

将外壳面板平放到桌面上 (注意不要划伤面板)。

将两个按键帽放入孔内。

注意：SCAN 键帽上有缺口，放键帽时要对准机壳上的凸起，RESET 键帽上无缺口；将 SMB 对准位置放入壳内。

注意对准 LED 位置，若有偏差可轻轻掰动，偏差过大必须重焊。

注意三个空与外壳螺柱的配合。

①装上中间螺钉，注意螺钉旋入手法。

②装电位器旋钮，注意旋钮上凹点位置。

③装后盖，上两边的两个螺钉。

④装卡子。

7. 检查

总装完毕，装入电池，插入耳机，进行检查。要求如下：

(1) 电源开关手感良好。

(2) 音量正常可调。

(3) 收听正常。

(4) 表面无损伤。

六、实训内容及步骤

1. 学习 SMT FM 收音机有关知识。
2. 贴焊 SMT 收音机。
3. 识别、检测收音机套件中的所有插针式器件。
4. 焊接收音机套件中的插针式元器件。
5. 组装收音机。
6. 调试收音机。
7. 检修收音机。
8. 完成实训报告。

实训项目八 电子实训产品

以苹果音箱的制作与安装为例，介绍电子产品的装焊工艺。

一、实训目的

1. 通过对一台正规产品“苹果音箱”的安装、焊接、调试，了解电子产品的装配过程。
2. 学习整机装配工艺。
3. 掌握 TDA2822M（或 D2822）的特点、功能和应用电路。
4. 熟悉集成功放电路的基本性能及工作原理。
5. 掌握集成功放电路主要性能的测试方法。
6. 培养动手能力及严谨的科学作风。

二、实训器材

1. 苹果音箱套件。
2. 电子焊接系列工具。
3. 焊锡、松香。

三、电路原理

1. TDA2822M 芯片简介

TDA2822M 是意大利 SGS 公司制造的双运放音频功率放大器，其驱动电压为 1.8~15V，噪声电压为 $2\mu V$ ，带宽为 120kHz，输出电流为 1A，输出电压为 2.7V，电压增益 41dB，可接输入阻抗为 $4/8/16/32\Omega$ 的扬声器，静态电流和交叉失真都很小。电路可工作于立体声双声道，也可接成 BTL 电路。立体声工作时输出功率为 $1W \times 2$ ($V_{cc}=9V$, $R_L=8\Omega$, THD=10%) 或 $110mW \times 2$ ($V_{cc}=3V$, $R_L=4\Omega$, THD=10%)。其特点是外围元件少，音质好，价格低。

TDA2822M 采用 8-DIP 封装。如表 8-1 所示，是 TDA2822M 的引脚及功能。

表 8-1 DTA2822M 的引脚及功能

引脚	功能	引脚	功能	引脚	功能	引脚	功能
1	OUTPUT(1)	3	OUTPUT(2)	5	INPUT- (2)	7	INPUT+ (1)
2	+Vcc	4	GROUND	6	INPUT+ (2)	8	INPUT- (1)

2. 集成音频功率放大器电路原理图

如图 8-1 所示，是音频功率放大器电路原理图。

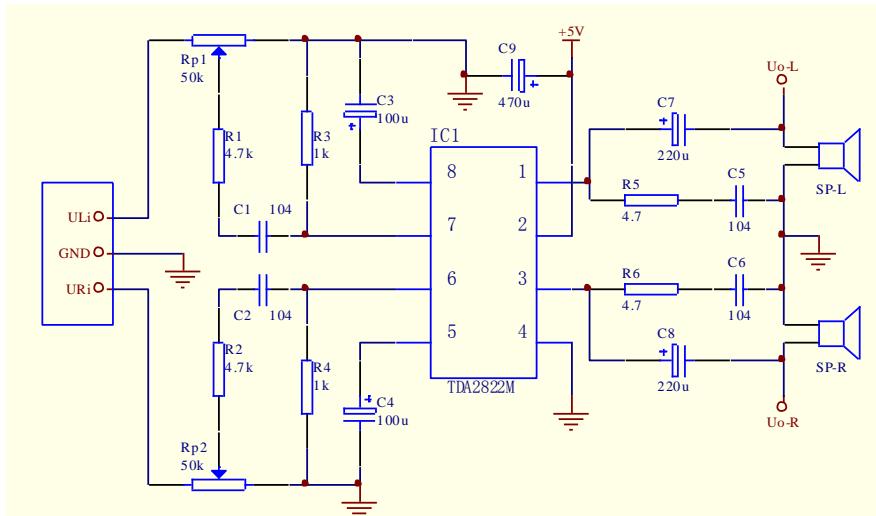


图 8-1 集成音频功率放大器电路原理图

如图 8-1 所示，是集成音频功率放大器电路原理图。这是一个单电源、双声道的小功放电路，图中 U_{i-L} 、 U_{i-R} 是左右声道输入端，LED 是电源指示灯， R_{P1} 、 R_{P2} 是音量调节电位器，是双联电位器，可用电池供电，也可用 6V 的 DC 插座供电。

四、元件清单

如表 8-2 所示，是集成音频功率放大器元件清单

表 8-2 集成音频功率放大器材料清单

序号	名 称	规 格 型 号	数 量	编 号
1	线路板	ADS-228	1 块	
2	集成块	TDA2822M 或 (D2822)	1 块	IC1
3	发光二极管	$\Phi 3\text{mm}$ 绿色	1 支	D1
4	电位器	B50K (双声道)	1 只	R_{P1} 、 R_{P2}
5	DC 插座		一只	DC
6	开关	SK22D03VG2	一只	K1
7	电阻	4.7K、 4.7Ω	各 2 支	R_3 、 R_6 、 R_1 、 R_4
8	电阻	1K	3 支	R_2 、 R_5 、 R_7
9	瓷介电容	104P	4 支	C_1 、 C_2 、 C_4 、 C_5
10	电解电容	100uF 220uF	各 2 支	C_7 、 C_9 、 C_3 、 C_6
11	电解电容	470uF/16V	1 支	C_8
12	立体声插头		1 根	
13	喇叭	$4\Omega/5\text{W}$	2 只	
14	电池片		1 套	
15	动作片		4 片	
16	排线	1.0*90mm*2P	2 根	SP-L、SP-R
17	导线	1.0*60mm	2 根	B+、B-
18	螺丝	PA2*6	10 个	底壳、机板、动作片
19	螺丝	PA2*8	12 个	喇叭座
20	说明书		1 份	

四、实训要求

1. 对照原理图看懂接线图。
2. 了解图上的符号，并与实物对照。
3. 根据技术指标测试各元器件的主要参数。
4. 认真细心地安装焊接。

五、实训内容及步骤

1. 按材料清单清点全套零件，并负责保管。
2. 用万用表检测元器件（见附表），并记录测量结果。
3. 对元器件引线或引脚进行镀锡处理，注意镀锡层未氧化（可焊性好）时可以不处理。
检查印制板的铜箔线条是否完好，有无断线及短路，特别注意边缘处。
5. 安装、焊接元器件。注意：所有元器件高度不得高于中周的高度。
6. 检测苹果音箱。
7. 完成实训报告。

实训项目九 常用低压电器的识别

一、实训目的

1. 了解各种常用低压电器的结构、作用和工作原理。
2. 能识别各种常用低压电器的图形文字符号。

二、实训器材

1. 负荷开关	1个	2. 转换开关	1个
3. 断路器	1个	4. 按钮	1个
5. 交流接触器	1个	6. 热继电器	1个
7. 时间继电器	1个	8. 行程开关	1个
9. 电工工具	1套		

三、原理与说明

1. 负荷开关

它是应用比较广泛的低压手控电器，主要用于配电设备中隔离电源；也可用于不频繁的接通与分断电流较小的负载电路。安装时，手柄向上，不得倒装。

2. 转换开关

它是手动控制电器，属于刀开关类型。特点是：用动触片代替闸刀，用左右旋转代替刀开关上下操作。主要用于电源引入、多路控制电路切换和小型电机的启动、停止等。

3. 断路器

它属于半自动开关电器。是一种既可以手动合闸和分闸，又可以在欠压、失压、过载和短路故障时自动分闸的电器。

4. 按钮

按钮用以接通或断开控制回路。它的触点有动合（常开）和动断（常闭）两种。动合（常开）触点是指按钮未受到压力时，其触点是分断的，而当对按钮施加压力时，其触点闭合；动断（常闭）触点则是按钮未受压力时，其触点是闭合的，而对按钮施加压力时，其触点断开。对于复合按钮来说，在按压过程中，动断触点先断开，动合触点再接通。


其图形与文字符号如下：



5. 交流接触器

交流接触器有铁芯、线圈，吸引衔铁动作，还有三个主触点和若干个辅助触点。主触点接在主电路中，对电动机起接通或断开电源的作用。线圈和辅助触点接在控制电路中，可按自锁或互锁的要求来联接，亦可起接通或断开控制电路某分支的作用。接触器还可起欠压保护作用，选用接触器时应注意它的额定电流、线圈电压及触点数量。


其图形与文字符号如下：

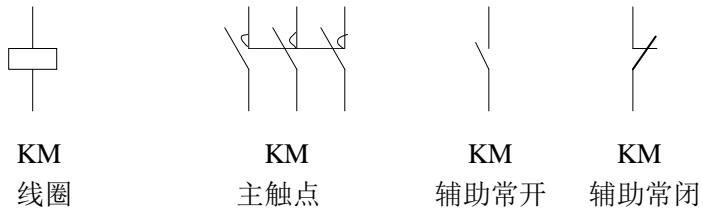

6. 热继电器

热继电器主要由发热元件、感受元件和触点组成。发热元件接在主电路中，触点接在控制电路中。当电动机长期过载时，主电路的发热元件通过感受元件使接在控制电路中的常闭（动断）触点断开，因而热继电器线圈断电，使电动机主电路断开，起到过载保护作用。选用热继电器时，应使其整定电流与电动机的额定电流基本一致。

其图形与文字符号如下：

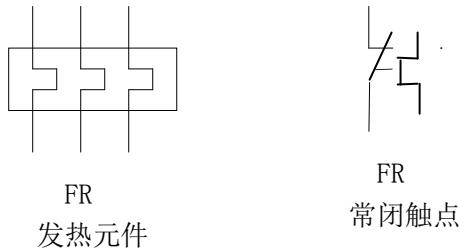


7. 时间继电器

时间继电器是一种延时动作的继电器，它从接受信号（线圈得电）到执行动作（触点动作）具有一定的时间间隔，此时间间隔可按需要预先整定，以协调和控制生产机械的各种动作。

时间继电器的种类通常有电磁式、电动式、空气式和电子式等。其基本功能可分为两类，即通电延时型和断电延时型，有的还带有瞬时动作触头。

时间继电器的延时时间通常可在 0.4~80s 范围内调节。


其图形与文字符号如下：

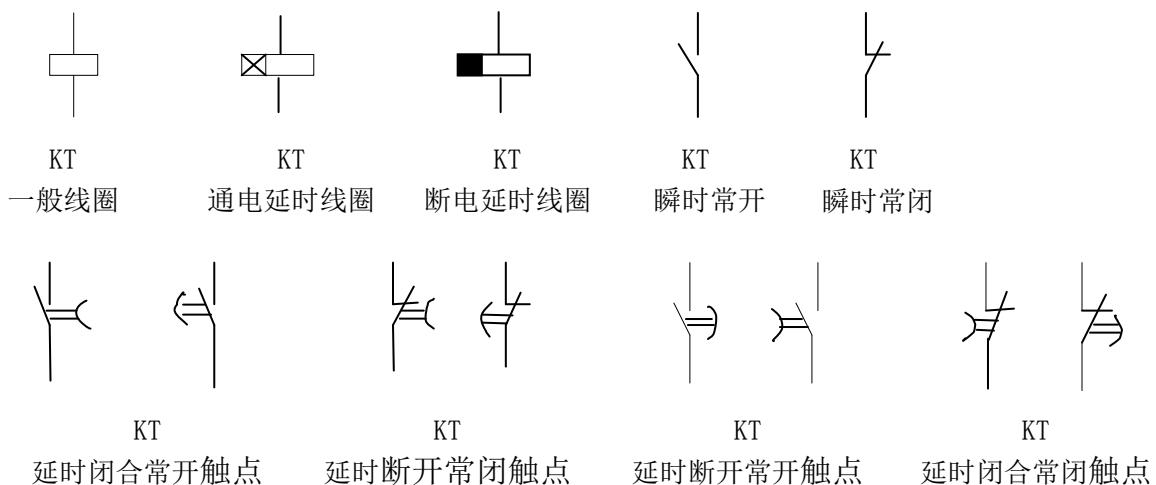


8. 速度继电器

速度继电器与电动机同轴安装。当电机转速升高到一定值时，由于离心作用使速度继电器动作，其常闭触点断开，常开触点闭合；当电机转速下降至较低值时，由于离心作用减小，继电器复位。

其图形与文字符号如下：

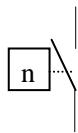

KS
常开触点

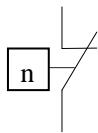

KS
常闭触点

9. 中间继电器

中间继电器也是由铁芯线圈、衔铁及触点组成。其结构及动作原理基本上与交流接触器相同，所不同的是中间继电器的触点仅供接通或断开控制电路，而接触器的主触点则用来接通或分断主电路，所以其接点容量比前者大。


10. 行程开关

行程开关又称限位开关，一般具有一对常开（动合）触点和一对常闭（动断）触点，其操作机构有直杆式、单臂滚轮式、双臂滚轮式等，它是由装在运动部件上的挡块来拉动的，具有瞬时换接触点，大部分品种具有自动复位的特点。

其图形与文字符号如下：



SQ
常开触点

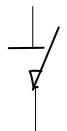

SQ
常闭触点

四、实训内容及步骤

1. 察看各种低压电器外形及触点。
2. 用万用表测试触点的通断情况。
3. 拆开旧的低压电器察看内部构造。

实训项目十 电动机点动、单向转动控制电路

一、实训目的

1. 熟练掌握电动机单向转动控制线路的接线方法。
2. 掌握单向转动控制线路的工作原理。
3. 能检查出电路中的故障并能排除故障。

二、实训器材

- | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|-----|
| 1. 三相断路器 | 1 只 | 2. 熔断器（主电路） | 3 只 |
| 3. 熔断器（控制电路） | 1 只 | 4. 交流接触器 | 1 只 |
| 5. 热继电器 | 1 只 | 6. 三联按钮 | 1 只 |
| 7. 接线端子排 | 1 条 | 8. 三相异步电动机 | 1 台 |
| 9. 万用表 | 1 块 | 10. 导线 | 若干 |
| 11. 常用电工工具（剥线钳、尖嘴钳、+字/-字螺丝刀） | 各 1 件 | | |

三、电路分析及原理说明

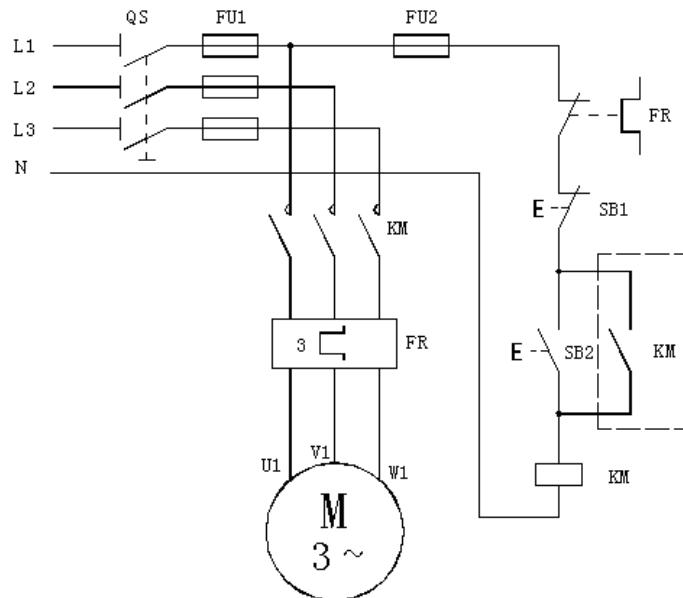


图 10-1 正转控制电路

1. 电路组成

主电路是从三相电源端点 L_1 、 L_2 、 L_3 引来，经过电源开关 QS ，三相熔断器 FU_1 、交流接触器的三对主触头 KM 以及热继电器 FR 的热元件到电动机。

控制电路由熔断器 FU_2 、交流接触器 KM 的线圈以及启动按钮 SB_2 、停止按钮 SB_1 、热继电器 FR 的动断触点以及接触器 KM 的辅助触头组成。

2. 工作原理

(1) 点动控制：虚线框内的 KM 辅助触头不予接入。

起动：按下按钮 $SB_2 \rightarrow$ 接触器 KM 线圈获电 $\rightarrow KM$ 主触头闭合 \rightarrow 电动机 M 运转。

停止：放开按钮 $SB_2 \rightarrow$ 接触器 KM 线圈断电 $\rightarrow KM$ 主触头断开 \rightarrow 电动机 M 停转。

(2) 自锁控制：将虚线框内的接触器的动合辅助触头 KM 与起动按钮 SB_2 并联。

起动：按 $SB_2 \rightarrow KM$ 线圈获电 → $\rightarrow KM$ 动合辅助触头闭合自锁。
 $\rightarrow KM$ 动合主触头闭合 → 电动机运转。

松开按钮 SB_2 ，由于接在按钮 SB_2 两端的 KM 动合辅助触头闭合自锁，控制回路仍保持接通，电动机 M 继续运转。

停止：按 $SB_1 \rightarrow KM$ 线圈断电释放 → $\rightarrow KM$ 动合辅助触头断开。
 $\rightarrow KM$ 动合主触头断开 → 电动机停止运转。

当起动按钮 SB_2 断开后，控制回路仍能自行保持接通的线路，叫做自锁（或自保）控制线路，与起动按钮 SB_2 并联的这一副动合辅助触头 KM 叫做自锁（或自保）触头。

具有自锁控制线路的另一个重要特点是，它具有欠电压与失电压（或零电压）保护作用。

过载保护： FR 为热继电器，起过载保护作用。它的热元件串接在电动机的主回路中，动断触头则串接在控制回路中。电动机在运行过程中，如果过载或其它原因，使负载电流超过其额定值时，经过一定时间（时间长短由过载电流的大小决定），使串接在控制回路中的常闭触头断开，切断控制回路，接触器 KM 的线圈断电，主触头分断，电动机 M 便脱离电源停转，达到了过载保护的目的。

四、实训内容与步骤

1. 熟悉电气原理图
2. 检查元器件

安装接线前应对所用的电器元件逐个进行检查，避免将电器元件的故障与线路故障混在一起。对电器元件的检查主要包括以下几方面：

- (1) 电器元件外观是否清洁完整；零部件是否齐全；接线端子及紧固件有无缺损、生锈等现象。
- (2) 电器元件的触点有无熔焊粘连、变形、严重氧化锈蚀等现象；触点动作是否灵活、到位；接触压力弹簧是否有效。
- (3) 电器元件的电磁机构和传动部件动作是否灵活；有无被卡、吸合位置不正等现象；新品使用前应拆开清除铁芯表面的防锈油；检查衔铁复位弹簧是否正常。
- (4) 用万用表或电桥检查所有电器元件的电磁线圈（如：继电器、接触器、电动机等）的通断情况，测量它们的直流电阻并做好记录。

3. 固定元器件 根据电器布置图固定元器件。电器布置图如下：

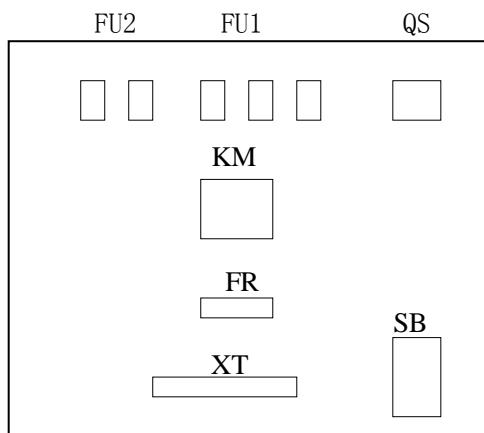


图 10-2

4. 照图连接好线路

接线时，一般从电源端开始，先做主电路，后做辅助电路。

接线前应先做好准备工作，选择好合适的导线，准备适当的线号管。

接线应按一下步骤进行：

(1) 选适当截面的导线，在固定好的电器元件之间测量所需导线的长度，截取适当长短的导线，剥去两端绝缘皮，为保证导线与绝缘端子接触良好，要用电工刀将线芯的氧化层刮掉；使用多芯导线时要将线头绞紧，必要时应烫锡处理。所有导线从一个端子到另一个端子的走线必须是连续的，中间不得有接头。有接头的地方应加装接线盒。

(2) 走线时尽量避免导线交叉。走线应做到横平竖直、拐直角弯。做线时要用手将拐角做成 90° 的“慢弯”，导线的弯曲半径为导线直径3-4倍，不要用钳子将导线做成“死弯”，以免损伤绝缘层和线芯。若导线弯曲，应先将导线扳直。

(3) 将导线套上准备好的线号管。

(4) 接线端子应紧固好，必要时加装弹簧垫圈紧固，防止电器动作时因振动而松脱。

(5) 采用线槽配线时不要超过线槽容积的70%，以便安装和维修；各电器元件接线端子引入或引出的导线，须经线槽连接，尽量避免架空线；各电器元件与走线槽之间的外露导线，尽可能做到横平竖直，在同一元件位置一致的端子上敷设导线时，应设在同一平面上，且高低一致、前后一致，不得交叉；各电器元件接线端子引线走向以元件的水平中心线为界，水平中心线以上端子引出的导线走上面的线槽，水平中心线以下端子引出的导线走下面的线槽，任何导线都不允许水平方向进入线槽内。

5. 检查线路和试车

制作好的线路必须认真检查后才能通电试车，以防接错、漏接及电器故障引起线路动作不正常，甚至短路事故。检查步骤如下：

(1) 核对接线 对照原理图，从电源端开始逐段核对，排除漏接、错接现象，重点检查辅助线路。

(2) 检查端子接线是否牢固。

(3) 用万用表导通法检查。确定电路接线无误后，在确保电源闸刀断开的情况下，用万用表检查线路，顺序如下：将万用表置于电阻档，把表棒接到控制电路电源的两端，此时万用表示数为无穷。当按下 SB_2 时，万用表示数等于 KM 线圈的电阻值；松开 SB_2 时，示数又回到无穷。在按下 SB_2 的情况下，再按下 SB_1 ，示数也回到无穷。再检查主回路，可用螺丝刀按下 KM 触头架，使其主触头闭合，然后用万用表电阻档测绕组电阻值。若有短路或开路的情况，可检查主触头是否接触不良或接线错误。

(4) 控制电路通电实验：经指导老师检查无误后，在未接电机的情况下，接通电源 QS ，分别按下 SB_2 和 SB_1 ，观察各电器的工作状态是否正常，如属正常，将电路恢复到静止状态，否则应查找原因。

(5) 主电路实验：①点动控制：先不接交流接触器的辅助触头 KM 。检查主电路接线无误后，接好电动机，接通电源开关 QS ，按下起动按钮 SB_2 ，电动机应能启动并正常运转；松开 SB_2 ，则电动机减速，直至停转。可反复操作几次，以观察电动机运行情况。实验完毕后，断开电源开关 QS 。

②自锁控制：将交流接触器的辅助触头 KM 与起动按钮 SB_2 并接，接通电源开关 QS 为电动机起动作好准备，按下起动按钮 SB_2 ，交流接触器线圈 KM 通电，其主触点闭合，使电动机 M 起动。 KM 的常开（动合）辅助触点起自锁作用，以保证松开按钮 SB_2 时，电动机仍能继续运转，若需电动机停转，可接停止按钮 SB_1 。图中熔断器 FU 起短路保护作用，热继电器 FR 起过载保护作用。

实训项目十一 电动机正反转控制电路

一、实训目的

1. 熟练掌握正、反转控制线路的安装接线方法。
2. 掌握正、反转控制线路的工作原理及应用。
3. 能检查出电路中的故障并能排除故障。

二、实训器材

- | | | | |
|------------------------------|-----|-------------|-----|
| 1. 三相断路器 | 1 只 | 2. 熔断器（主电路） | 3 只 |
| 3. 熔断器（控制电路） | 1 只 | 4. 交流接触器 | 2 只 |
| 5. 热继电器 | 1 只 | 6. 三联按钮 | 1 只 |
| 7. 接线端子排 | 1 条 | 8. 三相异步电动机 | 1 台 |
| 9. 万用表 | 1 块 | 10. 导线若干 | |
| 11. 常用电工工具（剥线钳、尖嘴钳、+字/-字螺丝刀） | | 1 套 | |

三、电路分析及原理说明

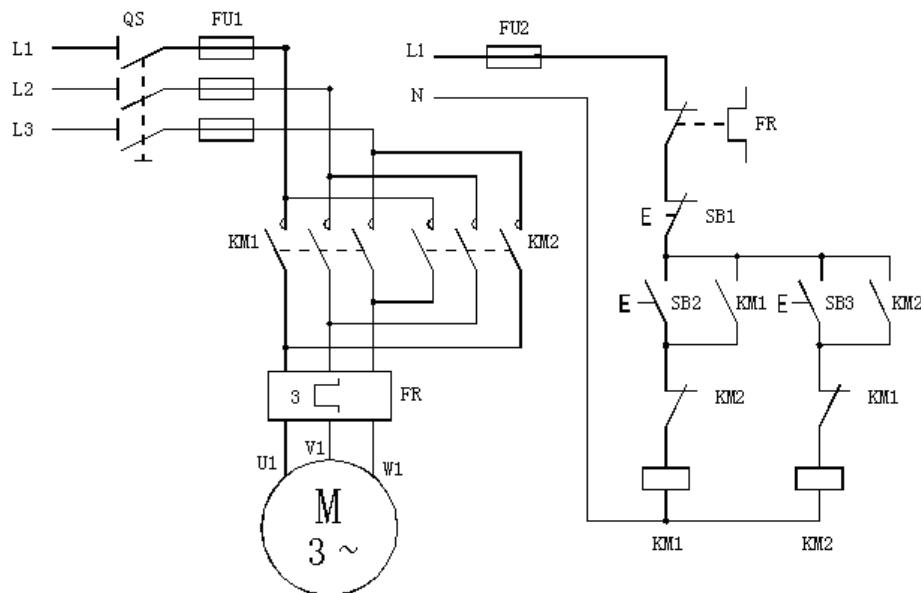


图 11-1 接触器联锁的正、反转控制电路

接触器联锁的正、反转控制电路工作原理，如上图所示。

图中采用两个交流接触器 KM_1 和 KM_2 ，如设定 KM_1 为正转，则 KM_2 为反转。当 KM_1 的三副主触头接通时，三相电源的相序按 $L_1-L_2-L_3$ 接入电动机。而 KM_2 的三副主触头接通时，三相电源的相序按 $L_1-L_3-L_2$ 接入电动机。所以当两个接触器分别工作时，电动机按正、反两个方向转动。

线路要求接触器 KM_1 和 KM_2 不能同时通电，否则它们的主触头同时闭合，将造成 L_1 、 L_3 两相电源短路，为此在 KM_1 与 KM_2 线圈各自的控制回路中相互串联了对方的一副动断辅助触头，以保证两接触器不会同时通电吸合。 KM_1 与 KM_2 这两副动断辅助触头在线路中所起的作用称为联锁（或互锁）作用，这两副动断触头就叫做联锁触头。

控制电路中有三个按钮： SB_1 为停转按钮， SB_2 为正转起动按钮， SB_3 为反转起动按钮。

正转控制原理如下：

按下 $SB_2 \rightarrow KM_1$ 线圈得电 → KM_1 主触头闭合 → 电动机 M 正转。
 KM_1 自锁触头闭合，使 SB_2 松开后 KM_1 线圈继续得电。
 KM_1 联锁触头断开以保证 KM_2 线圈不能得电。

反转控制原理如下：

先按 $SB_1 \rightarrow KM_1$ 线圈失电 → KM_1 主触头分断 → 电动机 M 停转。
 KM_1 自锁触头分断， SB_1 复位后 KM_1 线圈仍失电。
 KM_1 联锁触头闭合，为反转接触器 KM_2 得电做好准备。
再按 $SB_3 \rightarrow KM_2$ 线圈得电 → KM_2 主触头闭合 → 电动机 M 反转。
 KM_2 自锁触头闭合，使 SB_3 松开后 KM_2 线圈继续得电。
 KM_2 联锁触头断开以保证 KM_1 线圈不能得电。
先按 $SB_1 \rightarrow KM_2$ 线圈失电 → KM_2 主触头分断 → 电动机 M 停转。
 KM_2 自锁触头分断， SB_1 复位后 KM_2 线圈仍失电。
 KM_2 联锁触头闭合，为反转接触器 KM_1 得电做好准备。

四、实训内容与步骤

1. 熟悉电气原理图
2. 检查元器件
3. 固定元器件 根据电器布置图固定元器件。

电器布置图如下：

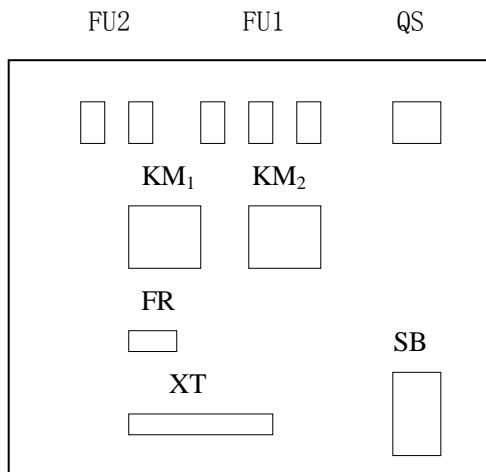


图 11-2

4. 照图连接好线路
5. 检查线路和试车

(1) 核对接线

对照原理图，从电源端开始逐段核对，排除漏接、错接现象，重点检查辅助线路。

(2) 检查端子接线是否牢固。

(3) 用万用表导通法检查。

确定电路接线无误后，在确保电源闸刀断开的情况下，用万用表检查线路，顺序如下：

① 检查控制电路：将万用表置于电阻档，把表棒接到控制电路电源的两端，此时万用表示数为无穷。当按下 SB_2 时，万用表示数等于 KM_1 线圈的电阻值；再同时按下 SB_1 ，示数为无穷。若按下 SB_3 时，万用表示数等于 KM_2 线圈的电阻值；再同时按下 SB_1 ，示数为无穷。当按下 KM_1 触头架时，万用表示数等于 KM_1 线圈的电阻值；再同时按下 KM_2 触头架，

示数为无穷。当按下 KM_2 触头架时，万用表示数等于线圈 KM_2 的电阻值；再同时按下 KM_1 触头架，示数为无穷。

②检查主电路：可用螺丝刀分别按下 KM_1 和 KM_2 的触头架，使其主触头闭合，然后用万用表电阻档分别测“Y”形定子绕组中的二相绕组电阻值，三次测得的值应非常接近。若有短路或开路的情况，可检查主触头是否接触不良或接线错误。

(4) 控制电路通电实验：经指导老师检查无误后，在未接电机的情况下，接通电源开关 QS ，分别按下 SB_2 、 SB_3 和 SB_1 ，观察各电器的工作状态是否正常，并检查正、反转联锁的作用是否符合要求。如属正常，将电路恢复到静止状态，否则应查找原因。

(5) 电路通电实验：检查主电路接线无误后，接好电动机，接通电源开关 QS ，按下起动按钮 SB_2 ，观察电动机转动情况，若正常，可按停止按钮 SB_1 ，观察电动机转向。再按 SB_3 ，电动机应该改换转向，若正常，按 SB_1 并断开电源开关 QS 。

实训项目十二 电动机星_三角降压起动控制电路

一、实训目的

- 1、熟练掌握 Y—△ 降压起动控制线路的接线方法。
- 2、掌握 Y—△ 降压起动控制线路的工作原理及应用。
- 3、能检查出电路中的故障并能排除故障。

二、实训原理与说明

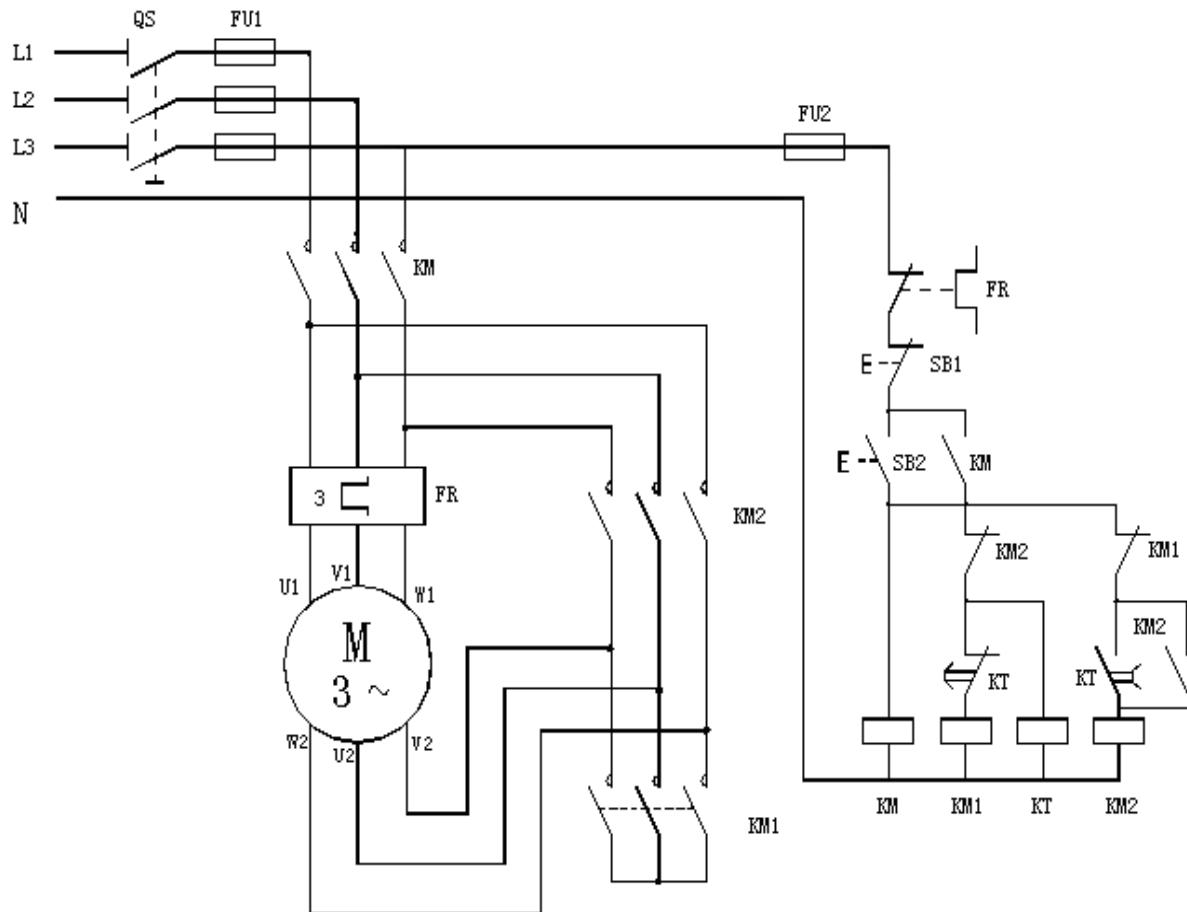


图 12-1 电动机 Y—△ 降压起动控制电路


Y—△ 减压起动方法适用于正常工作时定子绕组为三角形联接的电动机。该起动方法既简便又经济，所以使用较为普遍。但是采用这种方法时，电机的起动转矩只有全压起动时的 $1/3$ ，因此 Y—△ 减压起动适用于空载或轻载起动。

工作过程如下：

电动机 Y 联结降压起动：



电动机△联接全压运转：

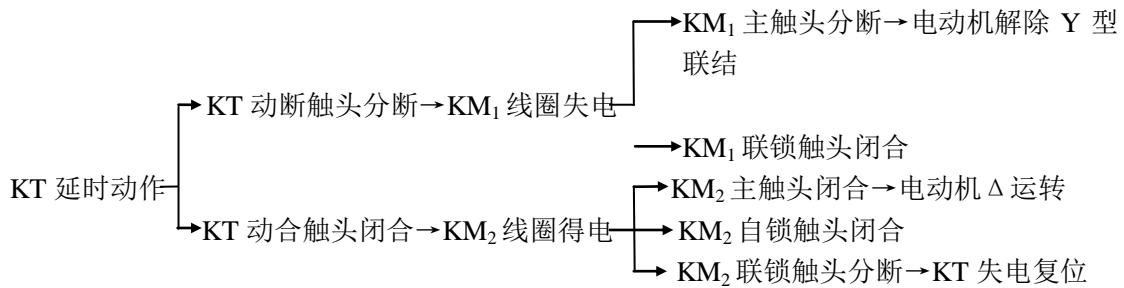


三、实训器材

- | | | | |
|--|-----|------------|-----|
| 1、三相断路器 | 1 只 | 2、熔断器（主电路） | 3 只 |
| 3、熔断器（辅助电路） | 1 只 | 4、交流接触器 | 3 只 |
| 5、热继电器 | 1 只 | 6、三联按钮 | 1 只 |
| 7、时间继电器 | 1 只 | 8、三相异步电动机 | 1 台 |
| 9、万用表 | 1 块 | 10、接线端子排 | 1 组 |
| 11 带电源实验台 | 1 台 | | |
| 12、常用电工工具（测电笔、剥线钳、尖嘴钳、+字/-字螺丝刀各一件） | | | |
| 13、导线（主电路 BVR1.5mm ² 黑/蓝色；控制电路 BVR1.5mm ² 红色；按钮线 BVR0.5mm ² 白色）若干 | | | |

四、实训内容与步骤

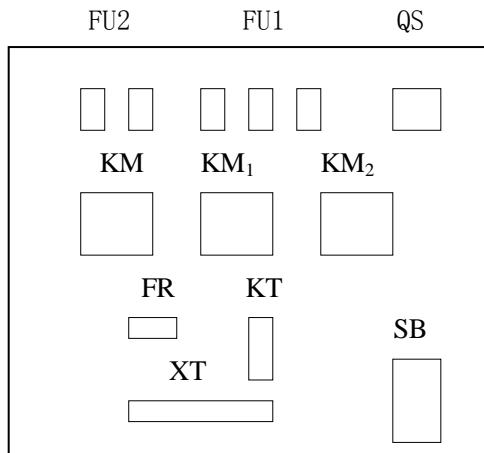- 1、熟悉电气原理图
- 2、检查元器件
- 3、固定元器件 根据电器布置图固定元器件。电器布置图如下：



4、照图连接好线路

5、检查线路和试车

- (1) 核对接线 对照原理图，从电源端开始逐段核对线号，排除漏接、错接现象，重点检查辅助线路。
- (2) 检查端子接线是否牢固。
- (3) 用万用表导通法检查。确定电路接线无误后，在确保电源闸刀断开的情况下，用万用表检查线路，顺序如下：

控制电路的检查：用万用表电阻档 R×10，把表棒接到控制电路电源的两端，这时万用表指针不应偏转。当按下 SB₂ 时，万用表指针偏转其数值等于 KM、KM₁ 和 KT 的线圈并联的总阻值；按下 SB₂ 的同时再按下 KM₂ 的铁芯，则万用表读数应为 KM、KM₂ 两个线圈并

联的总阻值。再按下 SB_1 , 万用表指针又回到最大数值。控制电路检查无误后，再检查主电路，可用螺丝刀分别按下 KM_1 和 KM_2 的铁芯，使其主触头闭合，然后用万用表电阻档分别测“Y”和“ Δ ”形定子绕组中的绕组电阻值。

(4) 控制电路通电实验 经指导老师检查无误后，在未接电机的情况下，接通电源 QS ，按下 SB_2 ，观察 KM 、 KM_1 、 KT 、 KM_2 的动作程序及动作情况，然后按下 SB_1 ，观察接触器动作情况。

(5) 主电路实验

①若控制电路动作正常，主电路接线正确，则可接通电源开关 QS 。按下起动按钮 SB_2 ，观察电动机的整个起动过程及各电器的动作情况，记录 $Y-\Delta$ 换接所需时间。再按下停止按钮 SB_1 ，观察电机及各电器的动作情况。

②调整时间继电器的整定时间，重复步骤①，并观察接触器 KM_2 、 KM_3 的动作时间是否相应地改变。

③实验完毕后，断开电源 QS 。