

集成电路原理及应用

# 实验指导书

山东理工大学  
电气与电子工程学院

# 目 录

《集成电路原理及应用》实验箱使用说明.....	1
实验一 集成运放参数测试.....	3
实验二 积分电路和微分电路 ( $\mu$ A741) .....	9
实验三 电压比较器 (LM311) .....	12
实验四 函数信号发生器(ICL8038).....	15


# 《集成电路原理及应用》实验箱使用说明

《集成电路原理及应用》实验箱是为了配合高等院校师生学习《集成电路原理及应用》课程而制作的，它包括了课程的基本教学实验内容。通过这些实验，对加深课程内容理解将会有很大的帮助。也可在该实验箱的基础上自行开发，掌握更多的实际应用电路，为将来读研究生和走向工作岗位，打下良好的基础。高校教师还可用该实验箱培训学生参加全国大学生电子设计竞赛。

## 一. 实验箱组成

《集成电路原理及应用》实验箱由实验箱底板、八个实验模块、单片机控制模块、键盘模块和显示模块组成。八个实验模块分别是实验一至实验八的八个实验。

如图一所示，是集成电路原理及应用实验箱面板图。

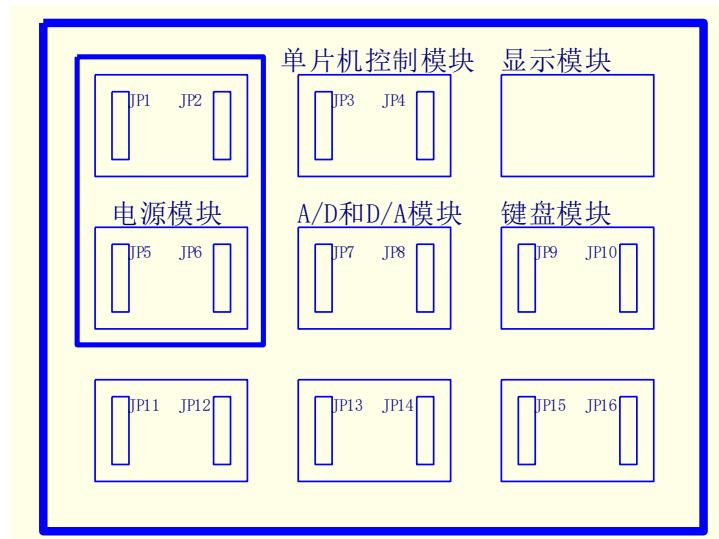

图一 集成电路原理及应用实验箱面板图

在实验箱面板图中，电源模块、单片机控制模块、显示模块、A/D 和 D/A 模块、键盘模块，这五个模块的位置是固定的。其余模块如：集成运放参数测试、积分电路和微分电路、电压比较器、U/F 变换器和 F/U 比较器、函数信号发生器和集成有源滤波器等六个实验模块，可根据实验需要，安装在 JP11、JP12、JP13、JP14、JP15 插口上。

## 二. 实验箱使用说明

实验箱的左侧有 220V 电源线接口及电源开关，使用时，插上电源接线，闭合电源开关。220V 交流电加到电源模块上，电源模块工作，可提供  $\pm 5V$ 、 $\pm 12V$ 、 $\pm 15V$ 、 $0 \sim 30V$  的直流电压。八个实验模块要正常工作，均需直流电压。做实验时，先将实验模块安装到实验箱底板上。每个实验模块上都配有直流电源开关，将开关打在 ON 位置，相应的电源指示灯点亮，可按照实验要求，开始做实验。实验结束后，将实验模块上的直流电源开关打在 OFF 位置，将实验箱左侧的 220V 电源开关断开。

### **三. 实验要求**

1. 实验前必须预习，认真阅读本次实验指导书的全部内容，明确实验目的，掌握实验原理，理解实验内容及步骤，理解需测试的数据和波形的意义。
2. 准备好实验所需仪器设备、工具和材料等，复习仪器设备的使用方法和注意事项，并在实验中严格遵守，不要损坏仪器设备。
3. 熟悉实验箱及本次的实验模块，熟悉测试点及元器件的位置。
4. 实验中应按照要求仔细操作，仔细观察实验现象，并做好记录。
5. 测量数据和调整仪器要认真仔细，注意设备安全和人身安全。
6. 实验过程中，如遇有异常气味和异常现象，应立即切断电源，并报告指导教师，只有在找出故障原因后，方可继续实验。
7. 实验结束后，必须关断电源，整理好实验箱、仪器设备、工具和材料等。

# 实验一 集成运放参数测试

## 一. 实验目的

- 熟悉集成运放的重要参数：输入失调电压  $U_{os}$ 、输入失调电流  $I_{os}$ 、差模开环电压增益  $A_{ud}$ 、共模抑制比  $CMRR$ 、输出电压动态范围  $U_{oppm}$  和单位增益带宽  $GW$ 。
- 学会用简易方法测量以上参数。
- 掌握集成运放主要参数的意义及其对应用电路性能的影响。
- 掌握集成运放调零的方法。

## 二. 实验仪器

- 万用表
- 示波器
- 信号发生器
- 集成电路实验箱

## 三. 实验原理

### 1. 输入失调电压 $U_{os}$ 的测试

为使集成运放在零输入时达到零输出，需在其输入端加一个直流补偿电压，这个直流补偿电压的大小即为输入失调电压，两者的方向相反。输入失调电压一般是 mV 数量级。 $U_{os}$  越大，说明电路对称程度越差。

本实验采用  $\mu A741$  集成运放， $\mu A741$  属于通用 II 型，即中增益运放。其封装采用 8-DIP 和 TO-99 金属封装，管脚及功能为：

2 脚：反相输入端；3 脚：同相输入端；6 脚：输出端；7 脚：正电源端；4 脚：负电源端；8 脚：空脚；1 脚和 5 脚：调零端。需调零时，1 脚和 5 脚之间接入  $100k\Omega$  的电位器，并将滑动触头接到负电源端；一般使用时 1 脚和 5 脚可悬空。

如图 1-1 所示，是输入失调电压和输入失调电流的测量电路。

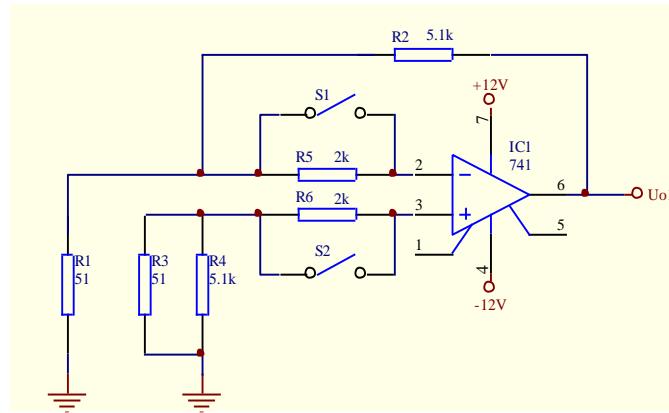


图 1-1 输入失调电压和输入失调电流的测量电路

开关  $S_1$ 、 $S_2$  闭合时，此时输出电压用  $U_{o1}$  表示。

闭环电压的放大倍数为

$$A_{uf} = \frac{U_{o1}}{U_{os}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

输入失调电压为

$$U_{os} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_{o1} = \frac{1}{101} \cdot U_{o1} \quad \text{式 1-1}$$

实际测出的  $U_{os}$  一般为  $\pm(1\sim20)$  mV，高质量的运放， $U_{os}$  在 1mV 以下，其值越小越好。

## 2. 输入失调电流 $I_{os}$ 的测试

当集成运放的输入电压为零，输出电压也为零时，两个输入偏置电流的差值，称为输入失调电流，即  $I_{os} = |I_{B+} - I_{B-}|$ 。

输入失调电流  $I_{os}$  主要由输入级差动放大器的两个三极管的  $\beta$  值不一致造成的。一般来说，集成运放的偏置电流越大，其输入失调电流也越大。

如图 1-1 所示，测试  $I_{os}$  时，将开关 S1、S2 断开，此时输出电压用  $U_{o1}'$  表示，则

$$I_{os} = \frac{U_{o1}' - U_{o1}}{A_{uf} \cdot R_5} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{U_{o1}' - U_{o1}}{R_5} \quad \text{式 1-2}$$

$I_{os}$  一般为  $1nA\sim10\mu A$ ，其值越小越好。

## 3. 差模开环电压增益 $A_{ud}$ 的测试

集成运放工作于线性区时，差模电压输入后，其输出电压变化  $\Delta U_o$  与差模输入电压变化  $\Delta U_{id}$  的比值，称为差模开环电压增益，即

$$A_{ud} = \frac{\Delta U_o}{\Delta U_{id}}$$

差模开环电压增益一般用 dB（分贝）为单位，则可表示为

$$A_{ud}(\text{dB}) = 20 \lg \left( \frac{\Delta U_o}{\Delta U_{id}} \right) (\text{dB})$$

实际集成运放的差模开环电压增益是频率的函数，所以手册中的差模开环电压增益均指直流（或低频）开环电压增益。为测试方便，通常采用低频（几十 Hz）正弦交流信号进行测量。因集成运放的开环增益很高，难以直接测量，所以一般采用闭环测量法。

如图 1-2 所示，是差模开环电压增益的测量电路。

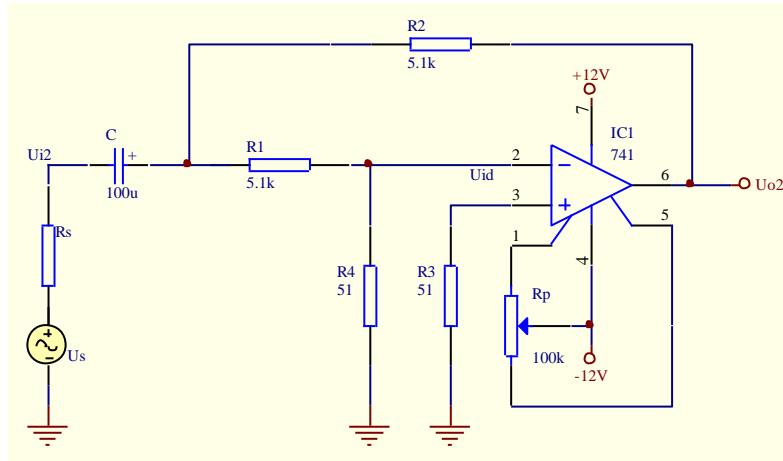


图 1-2 差模开环电压增益的测量电路

在图 1-2 中，通过  $R_2$ 、 $R_1$ 、 $R_4$  完成直流闭环，抑制输出电压漂移。通过  $R_2$ 、 $R_s$  实现交流闭环。外加信号经  $R_1$ 、 $R_4$  分压，使  $U_{id}$  足够小，以保证运放工作在线性区。 $C$  为隔直电容。运放的差模开环电压增益  $A_{ud}$  为

$$A_{ud}(\text{dB}) = 20 \lg \left( \frac{\Delta U_{o2}}{\Delta U_{id}} \right) = 20 \lg \left[ \left( 1 + \frac{R_1}{R_4} \right) \cdot \frac{U_{o2}}{U_{id}} \right] \cdot (\text{dB}) \quad \text{式 1-3}$$

一般低增益集成运放的  $A_{ud}$  约为  $60\sim 70\text{dB}$ ，中增益的  $A_{ud}$  约为  $80\text{dB}$ ，高增益的  $A_{ud}$  约  $100\text{dB}$  以上。

#### 4. 共模抑制比 CMRR 的测试

集成运放工作于线性区时，其差模电压增益  $A_{ud}$  与共模电压增益  $A_{uc}$  之比称为共模抑制比，即

$$CMRR = \frac{A_{ud}}{A_{uc}}$$

若以 dB 为单位时， $CMRR$  可表示为

$$CMRR = 20 \lg \left( \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right) (\text{dB})$$

与差模开环电压增益类似， $CMRR$  也是频率的函数。集成运放手册中给出的参数值均指直流（或低频）时的  $CMRR$ 。

如图 1-3 所示，是共模抑制比  $CMRR$  的测量电路。

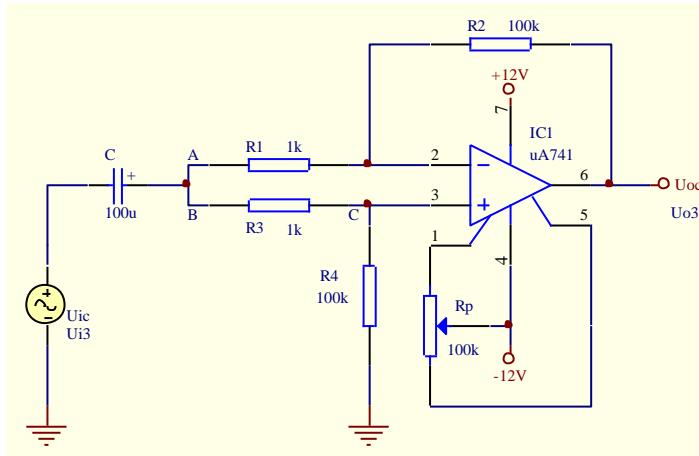


图 1-3 共模抑制比  $CMRR$  的测量电路

集成运放工作在闭环状态，差模信号的电压增益为： $|A_{ud}| = \frac{R_2}{R_1}$ ，共模信号的电压增益

为： $|A_{uc}| = \frac{U_{oc}}{U_{ic}}$ ，则共模抑制比  $CMRR$  为

$$CMRR = 20 \lg \left( \frac{R_2 U_{ic}}{R_1 U_{oc}} \right) (\text{dB}) \quad \text{式 1-4}$$

因此，测出  $U_{oc}$  和  $U_{ic}$ ，即可求出  $CMRR$ 。多数集成运放的  $CMRR$  的值在 80dB 以上。

##### 5. 输出电压动态范围 $U_{oppm}$ 的测试

输出电压动态范围  $U_{oppm}$  是指输出电压在不失真条件下所能达到的最大值。一般正、负向的电压摆幅往往并不相同，大多数集成运放的正、负电压摆幅均大于 10V。

如图 1-4 所示，是输出电压动态范围  $U_{oppm}$  的测量电路。

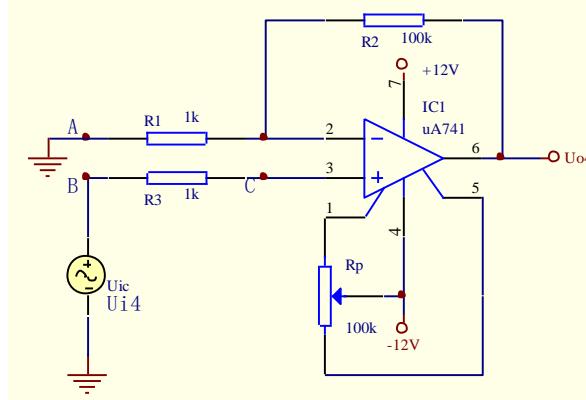


图 1-4 输出电压动态范围  $U_{oppm}$  的测量电路

##### 6. 单位增益带宽 $GW$ 的测试

单位增益带宽  $GW$  是指集成运放在闭环增益为 1 倍状态下，当用正弦小信号驱动时，其闭环增益下降至 0.707 倍时的频率。当集成运放的频率特性具有单极点响应时，其单位增益带宽可表示为

$$GW = A_{ud} f \quad \text{式 1-5}$$

集成运放闭环工作时的频率响应主要决定于单位增益带宽  $GW$ , 这个参数是集成运放小信号工作时的频率特性, 小信号输出范围约为 100~200mV。当集成运放处在大信号工作时, 其输入级将工作于非线性区, 这时集成运放的频率特性将会发生明显变化。当集成运放具有多极点的频率响应时, 其单位增益带宽与开环带宽没有直接关系, 此时采用增益带宽乘积参数表示。

如图 1-5 所示, 是单位增益带宽  $GW$  的测量电路。

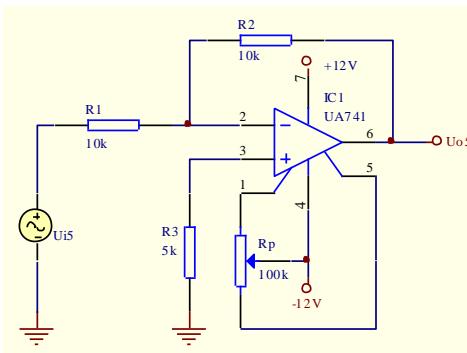


图 1-5 单位增益带宽  $GW$  的测量电路

## 四. 实验内容及步骤

将“集成运放参数测试”模块安装在实验箱底板上, 合上电源开关。

### 1. 测试输入失调电压 $U_{os}$ 和输入失调电流 $I_{os}$

(1) 将开关  $S_a$  打在 ON 位置。

(2) 将开关  $S_1$ 、 $S_2$  闭合 (即用短接冒短接), 用数字万用表直流电压档, 测量输出电压  $U_{o1}$ , 并记录  $U_{o1}$  数值。

(3) 将开关  $S_1$ 、 $S_2$  断开, 用数字万用表直流电压档, 测量输出电压, 此时用  $U_{o1}'$  表示, 并记录  $U_{o1}'$  数值。

(4) 将以上数值代入式 1-1 和式 1-2, 计算出  $U_{os}$  和  $I_{os}$ 。

注: 测试结束后, 将开关  $S_a$  打在 OFF 位置。

### 2. 测试差模开环电压增益 $A_{ud}$

(1) 将开关  $S_b$  打在 ON 位置。

(2) 用信号发生器, 在输入端  $U_{i2}$  加入频率为 100Hz, 电压 (峰峰值) 为 50mV 的正弦波信号。用数字示波器观察  $U_{o2}$  的输出波形, 并记录  $U_{i2}$  和  $U_{o2}$  的数值。

(3) 将以上数值代入式 1-3, 计算出  $A_{ud}$ 。

注: 测试结束后, 将开关  $S_b$  打在 OFF 位置。

### 3. 测试共模抑制比 $CMRR$

(1) 将开关  $S_c$  打在 ON 位置。开关  $S_3$ 、 $S_5$ 、 $S_7$  闭合。

(2) 用信号发生器, 在输入端  $U_{i3}$  加入频率为 100Hz, 电压 (峰峰值) 为 1V 的正弦波信号。用数字示波器观察  $U_{o3}$  的输出波形, 并记录  $U_{i3}$  和  $U_{o3}$  的数值。(注: 也可用液晶显示屏读取  $U_{o3}$  的数值,  $U_{o3}-A1$ 。)

(3) 将以上数值代入式 1-4, 计算出  $CMRR$ 。

注: 测试结束后, 将开关  $S_c$  打在 OFF 位置。

### 4. 测试输出电压动态范围 $U_{oppm}$

(1) 将开关  $S_c$  打在 ON 位置。开关  $S_4$ 、 $S_6$ 、 $S_8$  闭合。

(2) 用信号发生器, 在输入端  $U_{i4}$  加入正弦波信号, 频率为 100Hz, 逐渐增大输入电

压幅度。用数字示波器观察  $U_{O4}$  的输出波形，直至示波器上显示的输出电压的波形顶部或底部出现失真，此时的输出电压即是输出电压动态范围  $U_{oppm}$ 。

注：测试结束后，将开关  $S_c$  打在 OFF 位置。

### 5. 测试单位增益带宽 $GW$

(1) 将开关  $S_d$  打在 ON 位置。

(2) 用信号发生器，在输入端  $U_{i5}$  加入正弦波信号，输入电压（峰峰值）为 100mV，将开关  $S_{R2}$  闭合，用数字示波器观察放大器的输入、输出信号波形。当输入信号的频率由低

逐渐增高时，电压增益  $A_u = \frac{U_{o5}}{U_{i5}} = 0.707$  时，所对应的频率即为单位增益带宽。

注：测试结束后，将开关  $S_d$  打在 OFF 位置。

## 五. 实验报告要求

1. 阐述测试  $U_{os}$ 、 $I_{os}$ 、 $A_{ud}$ 、 $CMRR$ 、 $U_{oppm}$ 、 $GW$  参数的基本原理和测试方法。
2. 整理实验数据，计算出各项参数，并将实测参数值和指标值进行比较。
3. 通过分析实验数据，得出结论。

## 六. 思考题

1. 测量输入失调电压  $U_{os}$ 、输入失调电流  $I_{os}$  时，为什么集成运放反相端和同相端的电阻要精选？
2. 测量输入失调电压  $U_{os}$ 、输入失调电流  $I_{os}$  时，为什么要将集成运放的调零端开路？而测量其它参数时，则要对输出电压调零？
3. 选取测试信号频率的原则是什么？
4. 如何判断  $\mu A741$  运放芯片的好坏？
5. 使用运放芯片时，为什么要调零？如何调零？

# 实验二 积分电路和微分电路 ( $\mu$ A741)

## 一. 实验目的

1. 学会用集成运放设计积分电路和微分电路，熟悉电路原理和元件参数的计算。
2. 熟悉积分电路和微分电路的特点、性能，并会应用。

## 二. 实验仪器

1. 万用表
2. 示波器
3. 信号发生器
4. 集成电路实验箱

## 三. 实验原理

### 1. $\mu$ A741 芯片简介

$\mu$ A741 是第二代集成运放的典型代表，是采用硅外延平面工艺制作的单片式高增益运放。其特点是：采用频率内补偿，具有短路保护功能，具有失调电压调整能力，具有很高的输入差模电压和共模电压范围，无阻塞现象，功耗较低，电源电压适应范围较宽。它有很宽的输入共模电压范围，不会在使用中出现“阻塞”，在诸如积分电路、求和电路及一般的反馈放大电路中使用，均不需外加补偿电容。

$\mu$ A741 采用 8-DIP 塑封和 TO-99 金属封装。如表 2-1 所示，是  $\mu$ A741 的引脚及功能。

表 2-1  $\mu$ A741 的引脚及功能

引脚	功能	引脚	功能	引脚	功能	引脚	功能
1	OFFSETNELL	3	+IN	5	OFFSETNELL	7	V+
2	-IN	4	V-	6	OUTPUT	8	NC

### 2. 积分电路

积分电路或称积分器，其输出电压和输入电压的积分成线性关系，广泛应用于扫描电路、A/D 转换和模拟运算等方面。

如图 2-1 所示，是积分电路和微分电路。

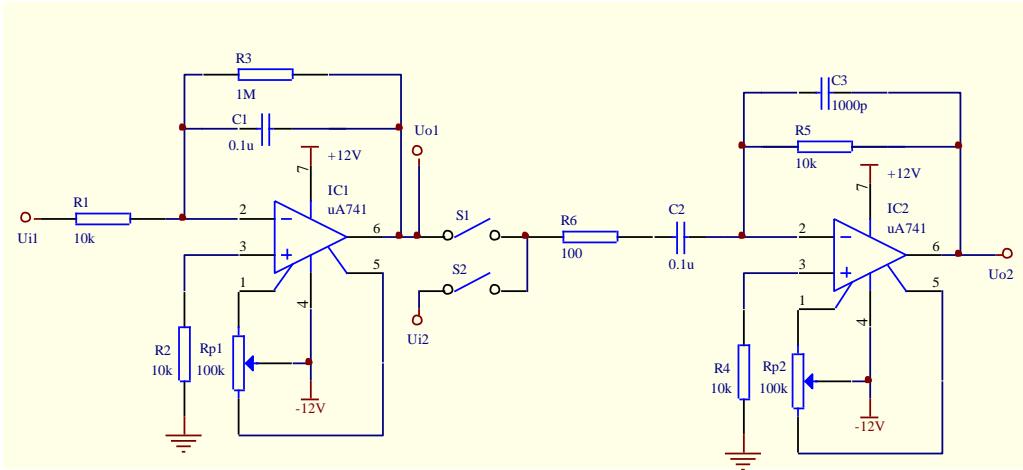


图 2-1 积分电路和微分电路

在图 2-1 中, 当开关 S1 断开时, IC1 及其周围元件构成反相型积分器。输出电压与输入电压的关系为

$$u_{o1}(t) = -\frac{1}{R_1 C_1} \int u_{i1}(t) dt \quad \text{式 2-1}$$

### 3. 微分电路

微分电路或称微分器, 其输出电压和输入电压的微分成线性关系, 广泛应用于波形变换和模拟运算等方面。

在图 2-1 中, 当开关 S1 断开、S2 闭合 (即用短接冒短接) 时, IC2 及其周围元件构成反相型微分器。输出电压与输入电压的关系为

$$u_{o2}(t) = -R_5 C_2 \frac{du_{i2}(t)}{dt} \quad \text{式 2-2}$$

### 4. 积分和微分电路

在图 2-1 中, 当开关 S2 断开、S1 闭合时, IC1、IC2 及其周围元件构成积分和微分电路。

## 四. 实验内容及步骤

将“积分电路和微分电路”模块安装在实验箱底板上, 合上电源开关。

### 1. 积分电路

- (1) 将开关 S1 断开。
- (2) 调零: 将输入端  $u_{i1}$  接地, 用数字万用表测输出电压  $u_{o1}$ , 调节调零电位器  $Rp1$ , 直至  $U_{o1}=0$  (或  $U_{o1}\approx 0$ )。
- (3) 输入方波信号: ①用信号发生器, 在输入端  $u_{i1}$  加入方波信号, 频率为 1kHz, 电压幅度为  $\pm 2V$ 。用数字示波器观察  $u_{i1}$ 、 $u_{o1}$  的波形, 并记录  $u_{i1}$ 、 $u_{o1}$  的数值。②输入信号的电压幅度不变, 改变频率, 观察并记录  $u_{i1}$ 、 $u_{o1}$  的波形。③输入信号的频率不变, 改变电压幅度, 观察并记录  $u_{i1}$ 、 $u_{o1}$  的波形。
- (4) 输入正弦波: ①用信号发生器, 在输入端  $u_{i1}$  加入正弦波信号, 频率为 160Hz, 电压有效值为 1V。用双踪示波器观察  $u_{i1}$ 、 $u_{o1}$  的波形及相位差, 并记录  $u_{i1}$ 、 $u_{o1}$  的数值。②改变正弦波信号的频率, 观察并记录  $u_{i1}$ 、 $u_{o1}$  的波形及相位差。

## 2. 微分电路

- (1) 将开关 S1 断开, S2 闭合 (即用短接冒短接)。
- (2) 调零: 将输入端  $u_{i2}$  接地, 用数字万用表测输出电压  $u_{o2}$ , 调节调零电位器  $Rp2$ , 直至  $u_{o2}=0$  (或  $U_{o2}\approx 0$ )。
- (3) 输入方波信号: ①用信号发生器, 在输入端  $u_{i2}$  加入方波信号, 频率为 300Hz, 电压幅度为  $\pm 2V$ 。用数字示波器观察  $u_{i2}$ 、 $u_{o2}$  的波形, 并记录  $u_{i2}$ 、 $u_{o2}$  的数值。
- (4) 输入正弦波: ①用信号发生器, 在输入端  $u_{i2}$  加入正弦波信号, 频率为 160Hz, 电压有效值为 1V。观察并记录  $u_{i2}$ 、 $u_{o2}$  的波形及相位差。②改变正弦波信号的频率, 观察并记录  $u_{i2}$ 、 $u_{o2}$  的波形及相位差。

## 3. 积分和微分电路

- (1) 将开关 S2 断开、S1 闭合 (即用短接冒短接)。
- (2) 输入方波信号: 用信号发生器, 在输入端  $u_{i1}$  加入方波信号, 频率为 300Hz, 电压幅度为  $\pm 2V$ 。用数字示波器观察  $u_{o1}$ 、 $u_{o2}$  的波形, 并记录  $u_{o1}$ 、 $u_{o2}$  的数值。

## 五. 实验报告要求

1. 画出实验观察到的各种信号波形, 并予以分析。
2. 分析积分时间常数对输出电压斜率的影响。
3. 写出收获和体会。

# 实验三 电压比较器 (LM311)

## 一. 实验目的

- 熟悉单限电压比较器和双限电压比较器的工作原理、电路特性和应用方面。
- 掌握 LM311 的使用方法和应用电路。
- 掌握电压比较器设计、测试和调整的方法。

## 二. 实验仪器

- 万用表
- 示波器
- 信号发生器
- 直流稳压电源
- 集成电路实验箱

## 三. 实验原理

电压比较器的基本功能是实现两个模拟电压之间的电平比较，它是以输出逻辑电平的高低给出判断结果的一种电路。通常这两个电压中的一个是待比较的模拟信号，另一个是门限电压或参考电压。它的输出是比较结果的数字信号，即高低电平。所以电压比较器是一种模拟信号和数字信号之间的接口电路。电压比较器的这种功能可以用开环状态下工作的集成运放来实现，也可以用专门设计的集成电压比较器来实现。

前者可与放大电路统一，大大减小电路系统中使用的产品型号规格，使用灵活，易于生产各种不同的逻辑电平，有利于大信号比较，在低速、高精度的电压比较时，占有一定的优势。而专用集成电压比较器，输出状态转换速度高，一些高速比较器转换时间很短，仅为 3~5ns，但它的输出逻辑电平大小是固定的。在电路结构上，专用电压比较器除了线性的模拟电路部分之外，还包含有实现要求输出逻辑电平的数字电路部分，它的输出可以直接驱动 TTL、ECL、HTL、NMOS、PMOS 等数字集成电路。

本实验介绍专用集成电压比较器 LM311 的使用方法和应用电路。

### 1. LM311 芯片简介

LM311 是专用电压比较器芯片，电源电压范围大 ( $\pm 5V \sim \pm 15V$ )、偏置电流小 (100nA)、失调电流小 (6.0nA)、差分输入电压范围大 ( $\pm 30V$ )。其输出与 TTL、DTL 及 MOS 电路相容，并可驱动指示灯和继电器。可单电源供电，也可双电源供电，有集电极输出和发射极输出两种形式，还具有外部平衡调节端和选通控制端。

LM311 采用 8-DIP 塑封和 TO-99 金属封装。如表 3-1 所示，是 LM311 的引脚及功能。

表 3-1 LM311 的引脚及功能

引脚	功能	引脚	功能	引脚	功能	引脚	功能
1	GND	3	IN-	5	BALANCE	7	OUT
2	IN+	4	V-	6	BALANCE/STROBE	8	V+

## 2. 单限电压比较器

如图 3-1 所示，是单限电压比较器。

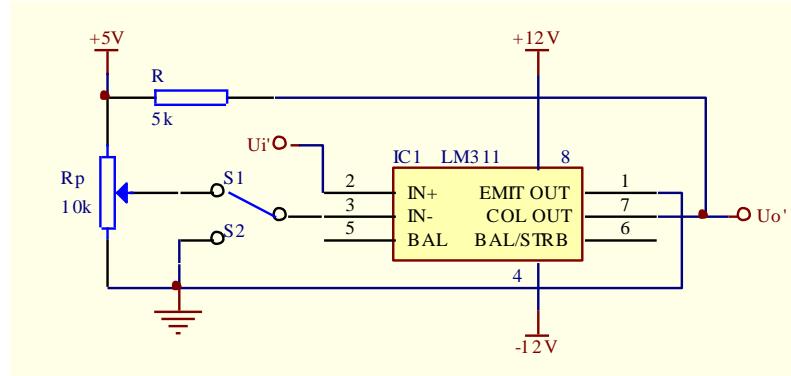


图 3-1 单限电压比较器

### (1) 过零电压比较器

当开关 S2 闭合、S1 断开时，是过零电压比较器。当输入电压  $U_i' \geq 0$  时，输出高电平， $U_o' = 5V$ ；输入电压  $U_i' < 0$  时，输出低电平， $U_o' = 0$ 。

### (2) 任意电平比较器

当开关 S1 闭合、S2 断开时，是任意电平比较器。调节电位器  $R_p$ ，可得到任意参考电位  $E_r$ （注：本电路设计  $0 < E_r \leq 5V$ ）。当输入电压  $U_i' \geq E_r$  时，输出高电平， $U_o' = 5V$ ；输入电压  $U_i' < E_r$  时，输出低电平， $U_o' = 0$ 。

## 3. 窗口电压比较器

窗口电压比较器可用来判断输入信号  $u_i$  是否位于两个指定电位之间，把其中较小的一个电位称为下门限电位  $E_{mL}$ ，较大的一个电位称为上门限电位  $E_{mH}$ ，二者之差称为门限宽度  $\Delta E_m$ 。当输入信号  $u_i$  落入门限宽度  $\Delta E_m$  之内或“窗口”之内时，为一种逻辑电平（如为高电平），而输入电压在“窗口”之外时，为另一种逻辑电平（如为低电平），具有这种传输特性的比较器称为窗口电压比较器。

如图 3-2 所示，是窗口电压比较器。

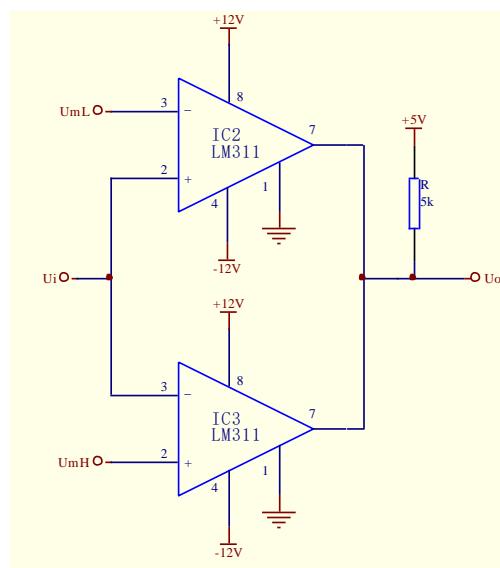


图 3-2 窗口电压比较器

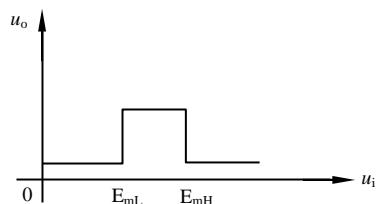


图 3-3 窗口电压比较器的传输特性

在图 3-2 中, IC2、IC3 是专用电压比较器 LM311。LM311 的内部采用发射极接地、集电极开路的三极管集电极输出方式。在使用时, 必须外接上拉电阻。这种电压比较器允许输出端并接在一起。

当输入电压  $U_i < E_{mL}$  ( $< E_{mH}$ ) 时, 比较器 IC2 的输出管截止, 而比较器 IC3 的输出管导通, 此窗口比较器的输出为低电平。

当输入电压  $U_i > E_{mH}$  时, 比较器 IC2 的输出管导通, 而比较器 IC3 的输出管截止, 此窗口比较器的输出电平为高电平。

只有当输入电压处于窗口电压之内, 即  $E_{mL} < U_i < E_{mH}$  时, 比较器 IC2 和 IC3 输出管均截止, 窗口比较器输出电平由上拉负载电阻拉向高电平。

电源电压值可根据数字电路要求来确定。此窗口电压比较器的传输特性如图 3-3 所示。

## 四. 实验内容及步骤

将“电压比较器”模块安装在实验箱底板上, 合上电源开关。

### 1. 单限电压比较器

#### (1) 过零电压比较器

①当开关 S2 闭合时(即用短接冒短接), 用信号发生器在  $u_i'$  输入端加入频率为 1kHz、电压有效值为 2V 的正弦波信号, 用双踪示波器观察  $u_i'$ 、 $u_o'$  的波形, 画出传输特性曲线。(注: 也可用液晶显示屏读取  $u_o'$  的数值,  $u_o' - A1$ 。)

②当开关 S2 闭合时, 用信号发生器在  $u_i'$  输入端加入正弦波信号, 先固定输入信号的频率, 逐渐改变输入信号的电压值, 用双踪示波器观察  $u_i'$ 、 $u_o'$  的波形; 再固定输入信号的电压值, 逐渐改变输入信号的频率, 用双踪示波器观察  $u_i'$ 、 $u_o'$  的波形。(注: 也可用液晶显示屏读取  $u_o'$  的数值,  $u_o' - A1$ 。)

#### (2) 任意电平比较器

①当开关 S1 闭合时(即用短接冒短接), 调节电位器  $R_p$ , 参考电位  $E_r$  得到一个数值, 用信号发生器在  $u_i'$  输入端加入频率为 1kHz、电压有效值为 2V 的正弦波信号, 用双踪示波器观察  $u_i'$ 、 $u_o'$  的波形, 画出传输特性曲线。(注: 也可用液晶显示屏读取  $u_o'$  的数值,  $u_o' - A1$ 。)

②当开关 S1 闭合时, 调节电位器  $R_p$ , 参考电位  $E_r$  得到一个数值, 用信号发生器在输入端  $u_i'$  加入正弦波信号, 先固定输入信号的频率, 逐渐改变输入信号的电压值, 用双踪示波器观察  $u_i'$ 、 $u_o'$  的波形; 再固定输入信号的电压值, 逐渐改变输入信号的频率, 用双踪示波器观察  $u_i'$ 、 $u_o'$  的波形。(注: 也可用液晶显示屏读取  $u_o'$  的数值,  $u_o' - A1$ 。)

### 2. 窗口电压比较器

(1) 用多路输出直流稳压电源给  $E_{mL}$ 、 $E_{mH}$  提供参考电压, 如取  $E_{mL}=2V$ ,  $E_{mH}=4V$ , 用信号发生器在输入端  $u_i$  加入频率为 1kHz、电压有效值为 10V 的正弦波信号, 用双踪示波器观察输入  $u_i$ 、输出  $u_o$  的波形, 画出传输特性曲线。

(2) 改变  $E_{mH}$ 、 $E_{mL}$  上下限电压的数值, 用双踪示波器观察输入  $u_i$ 、输出  $u_o$  的波形。

## 五. 实验报告要求

1. 画出实验观察到输入、输出信号的波形图, 并予以分析。
2. 将实验数据与计算值比较, 若有误差, 分析其原因。
3. 写出收获和体会

# 实验四 函数信号发生器 (ICL8038)

## 一. 实验目的

1. 掌握 ICL8038 的特点、功能和应用电路。
2. 熟悉由 ICL8038 构成的函数信号发生器工作原理。
3. 掌握调试函数信号发生器的方法。

## 二. 实验仪器

1. 示波器
2. 集成电路实验箱

## 三. 实验原理

### 1. ICL8038 芯片简介

ICL8038 是精密波形产生与压控振荡器，它能同时产生正弦波、方波、三角波，是一种性能价格比高的多功能波形发生器 IC。因为 ICL8038 信号发生器是单片 IC，所以制作和调试均很简单、方便，也较实用、可靠，人们常称其为实用信号发生器。

ICL8038 具有以下主要参数和主要特点：

- ① 工作频率范围：0.001Hz～500kHz。
- ② 波形失真度：不大于 0.5%。
- ③ 同时有三种波形输出：正弦波、方波、三角波。
- ④ 电源：单电源为+10V～+30V，双电源为±5V～±15V。
- ⑤ 足够低的频率温漂：最大值为 50ppm/°C。
- ⑥ 改变外接电阻、电容值，可改变输出信号的频率范围。
- ⑦ 外接电压可以调制或控制输出信号的频率和占空比。
- ⑧ 使用简单，外接元件少。

ICL8038 采用 14-DIP 封装。如表 4-1 所示，是 ICL8038 的引脚及其功能。

表 4-1 ICL8038 的引脚及其功能

引脚	功能	引脚	功能	引脚	功能
1	SINE WAVE SINADJ <sub>1</sub>	6	V <sub>+</sub>	11	V <sub>-</sub> OR AND
2	SINE WAVE OUT	7	FM BIAS	12	SINE WAVE SINADJ <sub>2</sub>
3	TRIANGLE OUT	8	FM SWEEP INPUT	13	NC
4	DUTY CYCLE FREQUENCY DFADJ	9	SQUARE WAVE OUT	14	NC
5		10	TIMING CAPACITOR		

### 2. 由 ICL8038 构成的函数信号发生器电路原理图

如图 4-1 所示，由 ICL8038 构成的函数信号发生器电路原理图。

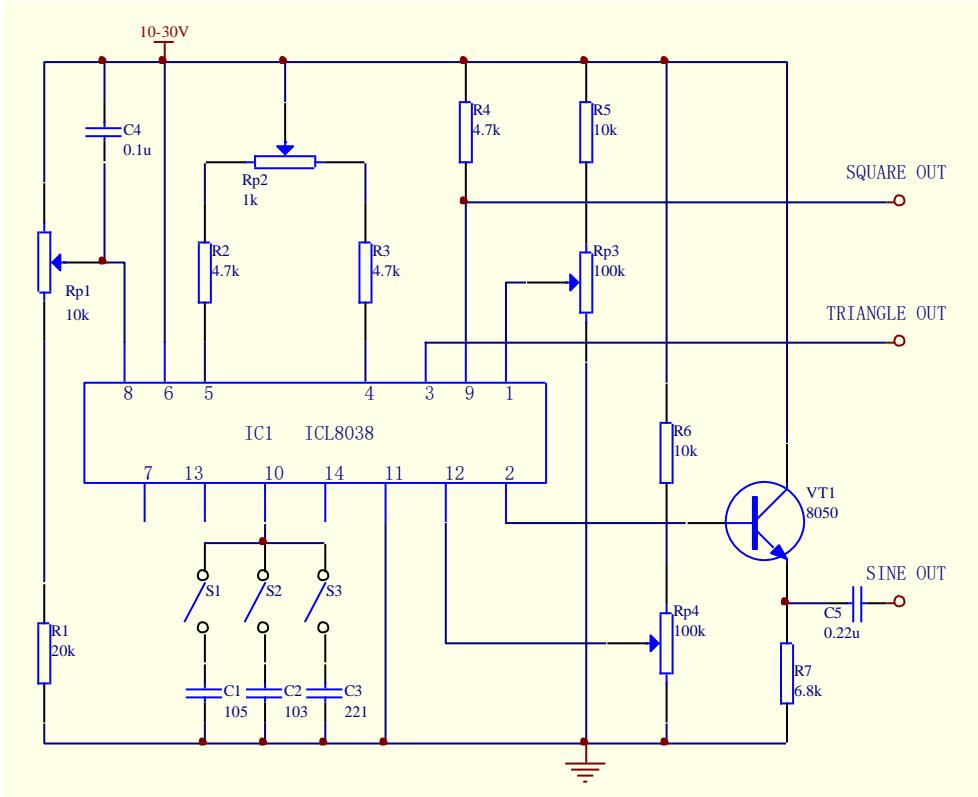


图 4-1 由 ICL8038 构成的函数信号发生器电路原理图

在图 4-1 中，8 脚为调频电压控制输入端。该芯片的方波输出端为集电极开路形式，一般需在正电源与 9 脚之间外接一个电阻，图中  $R_3=4.7\text{K}\Omega$ 。电位器  $R_{P2}$  的作用是调节占空比或调节波形对称性。调节  $R_{P1}$ 、 $R_{P2}$ 、 $R_{P3}$  可使正弦波的失真度达到较理想的程度，其中，电位器  $R_{P1}$  的作用是调频偏，电位器  $R_{P3}$  的作用是调节低频信号对称性。当  $R_{P2}$  滑动端在中间位置时，若调节  $R_{P1}$ ，即改变正电源+ $V_{CC}$  与 8 脚之间的控制电压（即调频电压），则振荡频率随之变化，此电路即是一个频率可调的函数发生器。如果控制电压按一定规律变化，则可构成扫频式函数发生器。

调节  $R_{P2}$  可调节占空比或波形对称性，即可得到脉冲波和锯齿波。当  $R_{P2}$  的滑动端位于中间位置时，可得到标准的方波和三角波。调节电源电压可调节输出信号的幅度。

#### 四. 实验内容及步骤

将“函数信号发生器”模块安装在实验箱底板上，合上电源开关。

1. 将开关 S2 闭合（即用短接冒短接），开关 S1、S3 断开，调整电路，使其处于振荡，产生方波，通过调整电位器  $R_{p2}$ ，使方波的占空比达到 50%，用示波器观测方波输出端的波形。通过调节电位器  $R_{p1}$ ，可调节方波的频率。通过调节电源电压（即调节在“集成稳压电源”模块上电位器“ $R_{p1}$ ”），可调节方波的幅度。

2. 将开关 S2 闭合，开关 S1、S3 断开，保持方波的占空比为 50% 不变，用示波器观测正弦波输出端的波形，反复调整电位器  $R_{p4}$ 、 $R_{p3}$ 、 $R_{p1}$ ，使正弦波不产生明显的失真。通过调节电位器  $R_{p1}$ ，可调节正弦波的频率。通过调节电源电压，可调节正弦波的幅度。

3. 将开关 S2 闭合，开关 S1、S3 断开，保持方波的占空比为 50% 不变，用示波器观测三角波输出端的波形。通过调节电位器  $R_{p1}$ ，可调节三角波的频率。通过调节电源电压，可调节三角波的幅度。

4. 参考以上 3 个步骤，再分别将开关 S1 闭合（同时开关 S2、S3 断开）、S2 闭合（同时开关 S1、S3 断开）、S3 闭合（同时开关 S1、S2 断开），调整电位器  $R_{p2}$ ，使方波的占空比在 10%~90% 范围内变化，用示波器分别观测方波、正弦波、三角波信号输出端的波形。

5. 参考以上 4 个步骤，分别调节电位器  $R_{p1}$ 、 $R_{p2}$ 、 $R_{p3}$ 、 $R_{p4}$ 。①用示波器分别观测方波、正弦波、三角波的波形变化情况。②用示波器分别记录几组（其中包括电位器置于低端和高端时）方波、正弦波、三角波信号输出端的波形及频率值。

## 五. 实验报告要求

1. 画出实验步骤 1、2、3 观察到的方波、正弦波、三角波的波形图。
2. 整理实验步骤 4，列出记录表格。
3. 整理实验步骤 5，列出记录表格。
4. 分析讨论以上实验数据。